

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

**MİKRODENETLEYİCİYLE
ANALOG İŞLEMLER
523EO0022**

Ankara, 2012

I

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- **PARA İLE SATILMAZ.**

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	3
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	2
1. ANALOG VERİ.....	2
1.1. Genel Bilgiler.....	2
1.2. Dijital Analog Çeviriciler.....	3
1.2.1. Ağırlık Dirençli DAC Devresi.....	3
1.2.2. R-2R Merdiven Tipi DAC Devresi.....	4
1.3. Analog Dijital Çeviriciler.....	4
1.4. PIC ile DAC Uygulama Devreleri	5
1.4.1. Ağırlık Dirençle DAC Uygulama Devresi	5
1.4.2. PWM Metodu ile DAC Uygulama Devresi.....	7
1.5. PIC ile ADC Uygulama Devresi	9
UYGULAMA FAALİYETİ	14
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	15
ÖĞRENME FAALİYETİ-2.....	16
2. UYGULAMA DEVRELERİ	16
2.1. Pic 16f877 Entegresinin Özellikleri	16
2.2. A/D Çevirici Uygulama Devresi.....	20
2.2.1. Devrenin Malzemeleri	22
2.2.2. Devrenin Şeması.....	22
2.2.3. Devrenin Asm Programı	22
2.2.4. Akış Diyagramı.....	23
2.3. DC Motor Yön ve Hız Kontrol Devresi	25
2.3.1. Devrenin Malzemeleri	29
2.3.2. Devrenin Şeması.....	30
2.3.3. Akış Diyagramı.....	31
2.3.4. Devrenin Asm Programı	32
2.4. Isıtıcı ve Fan Kontrollü Uygulama Devresi	34
2.4.1. Devrenin Malzemeleri	34
2.4.2. Devrenin Şeması.....	36
2.4.3. Akış Diyagramı.....	36
2.4.4. Devrenin ASM Programı.....	37
UYGULAMA FAALİYETİ	47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	48
ÖĞRENME FAALİYETİ-3.....	49
3. PIC BASIC PRO İLE PROGRAMLAMA.....	49
3.1. Programlama Kuralları.....	49
3.1.1. Karşılaştırma Operatörleri	50
3.1.2. Aritmetik Operatörler	50
3.2. Karar Verme ve Döngü İşlemleri.....	52
3.2.1. GOTO Komutu.....	52
3.2.2. IF... THEN Komutu	52
3.2.3. BRANCH Komutu	53
3.2.4. FOR...NEXT Komutu.....	53

3.2.5. WHILE... WEND Komutu	54
3.3. PBP Komutları	54
3.3.1. PAUSE Komutu	54
3.3.2. PAUSEUS Komutu	54
3.3.3. GOSUB...RETURN Komutu.....	54
3.3.4. Örnek Programlar	55
3.3.5. LED Flaşör Devresi	55
3.3.6. Sayıcı Uygulama Devresi	55
3.3.7. Karşımşek Uygulama Devresi	56
3.3.8. LCD Uygulama Devresi	56
3.4. Pic Basic Pro Programının Kullanımı	58
3.4.1. BAS Dosyasının Oluşturulması.....	58
3.4.2. BAS Dosyasının Derlenmesi	61
UYGULAMA FAALİYETİ	66
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.....	67
ÖĞRENME FAALİYETİ-4.....	68
4. PIC BASIC İLE UYGULAMA DEVRELERİ	68
4.1. Voltmetre Uygulama Devresi	68
4.1.1. Devrenin Malzemeleri	69
4.1.2. Devrenin Şeması.....	70
4.1.3. Devrenin Asm Programı	70
4.1.4. Akış Diyagramı.....	72
4.2. DC Motor Devir Ayar Uygulama Devresi	73
4.2.1. Devrenin Malzemeleri.....	73
4.2.1. Devrenin Şeması.....	73
4.2.3. Akış Diyagramı.....	74
4.2.3. Devrenin Asm Programı	75
4.3. Çizgi Takip Eden Robot Uygulama Devresi.....	77
4.3.1. Algılama Sistemi	78
4.3.2. Karşılaştırma Sistemi.....	80
4.3.3. Kullanılan Malzemeler	81
4.3.4. Devrenin Şeması.....	82
4.3.5. Akış Diyagramı.....	83
4.3.6. Asm Programı.....	84
UYGULAMA FAALİYETİ	87
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	89
MODÜL DEĞERLENDİRME	90
CEVAP ANAHTARLARI.....	92
KAYNAKÇA	94

AÇIKLAMALAR

KOD	523EO0022
ALAN	Elektrik-Elektronik Teknolojisi
DAL/MESLEK	Dal Ortak
MODÜLÜN ADI	Mikrodenetleyici ile Analog İşlemler
MODÜLÜN TANIMI	Bu modül mikrodenetleyiciler ile analog uygulama devreleri yapılması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/24
ÖN KOŞUL	Bu modülün ön koşulu yoktur.
YETERLİK	Mikrodenetleyici ile analog işlemleri yapmak
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, mikrodenetleyici ile analog işlemler yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Mikrodenetleyici ile ADC/DAC dönüştürme yapabileceksiniz. 2. Mikrodenetleyici ile analog uygulama devreleri yapabileceksiniz. 3. Picbasic pro programı ile programlama yapabileceksiniz. 4. Picbasic pro programı ile uygulama devreleri yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Elektrik-elektronik laboratuvarı, işletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb. Donanım: Bilgisayar, projeksiyon cihazı, çizim ve simülasyon programları, kataloglar, deney setleri, çalışma masası, avometre, bread board, eğitmen bilgi sayfası, havya, lehim, elektrikli almaçlar, anahtarlama elemanları, yardımcı elektronik devre elemanları, elektrik-elektronik el takımları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüzde pek çok iş, yapısında mikroişlemci bulunan makineler ile gerçekleştirilir. Mikroişlemci (CPU) ile kontrol edilen sistemlerde bunun dışında RAM, Bios, I/O ünitesi gibi ek birimlere ihtiyaç duyulur. Bu şekilde hem maliyet artar hem de işlemler zorlaşır. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıran devre elemanı mikrodenetleyicidir. Pek çok firma mikrodenetleyici üretmektedir fakat Microchip firmasının PIC (Peripheral Interface Controller -çevre birimlerini kontrol eden ünite) adını verdiği denetleyici uygulamalarda geniş yer bulmaktadır.

Bu modüldeki birkaç uygulamada PIC 16F84 kullanılmıştır. 16F84 entegresi analog işlemler için sınırlı olduğundan dolayı çoğu uygulamada 16F877 entegresi tercih edilmiştir.

Modüldeki uygulamaları takip ederek analog devreler geliştirebilir ve programlayabilirsiniz.

Her uygulamada ayrı bir konu anlatılmaktadır. Uygulamalar basitten karmaşığa doğru sıralanmış ve sizin anlayabileceğiniz sadelikte işlenmiştir.

Modülün amacı, programlama mantığını öğrenerek elektronik devre uygulamalarını mikrodenetleyiciyle çabuk, doğru ve kolayca çözme yeteneğini kazandırmaktır.

Bu modülün sonunda program yazabilecek, bu programa ait devreyi yapabilecek ayrıca kendi program ve devrelerinizi üretme yeteneğine sahip olabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Mikrodenetleyici ile ADC/DAC dönüştürme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


- Analog veriyi öğrenmelisiniz.
- ADC ve DAC devre çeşitleri ile ilgili bilgi edinmelisiniz.
- ADC ve DAC işlemlerinde niçin mikrodenetleyicinin kullanıldığını araştırmalısınız.
- Araştırma işlemleri için Mikrodenetleyici ile Dijital İşlemler modülünü gözden geçirebilir ve internet ortamından yararlanabilirsiniz.

1. ANALOG VERİ

1.1. Genel Bilgiler

Sıfırdan sonsuza kadar devamlı olarak değişim gösteren büyüklük **analog büyüklük** olarak tanımlanır. Bilindiği gibi görülen ve duyulan büyüklüklerin tamamı, analog bilgi tipindedir. Çünkü bu değerler sürekli değişmektedir.

Fiziksel bir büyüklük bilgi şekline dönüştürülürken bilgiyi temsil eden işaret doğrudan doğruya fiziksel büyüklüğün benzeri ise oluşan işaret **analog işaret** olarak adlandırılır. Bu analog işaretlerin algılanması ve değerlendirilmesi, ancak insanoğlu tarafından mümkünken bilgisayarlar ve mikroişlemciler tarafından mümkün değildir. Dijital sistemlerin dış dünya ile bağlantılarını sağlamak için ölçülen fiziksel büyüklüklerin dijital sistemin anlayabileceği sayısal değerlere dönüştürülmeleri gerekir. Analog bilgiyi sayısal değerlere dönüştüren elemanlara **analog dijital çevirici** (ADC Analog Dijital Converter) adı verilir.

 


Şekil 1.1: Sayısal bir sistemin blok diyagramı

Dijital bir bilginin analog işaretlere çevirmesi için kullanılan elemanlara dijital analog çevirici (DAC Dijital Analog Converter) adı verilir. Birçok elektronik cihaz sayısal sistemin giriş ve çıkışına bağlanarak kullanılır. Bu cihazlar sayısal sistemlerde A/D ve D/A dönüştürücüler ile birlikte kullanılabilir. Şekil 1.1’de bu sistemlerin blok diyagramı gösterilmiştir.

1.2. Dijital Analog Çeviriciler

Dijital bilgi sinyalini, sayısal değerine orantılı olarak gerilim veya akıma dönüştüren devrelere dijital analog çevirici denir. Bu gerilim veya akım, girişteki değerlere göre değişen bir analog sinyaldir. Şekil 1.2’de 4 bit girişli DAC’ın blok diyagramı görülmektedir.

 


Şekil 1.2: DAC sistemin blok diyagramı

D/A çevirme işlemlerinde genellikle ağırlık dirençli DAC, R-2R merdiven tipi DAC veya PWM (PulseWidth Modulation - Darbe genişlikli modülasyon) metodu kullanılır.

1.2.1. Ağırlık Dirençli DAC Devresi

Şekil 1.3’te D/A çeviricinin basit bir devresi görülmektedir. Devrede OP-AMP’ toplayıcı olarak kullanılmaktadır. D, C, B, A dijital girişlerin ağırlıklarının toplamı kadar çıkışta gerilim elde edilir.

Çıkış gerilimi, $V_{çk} = -\frac{R_f}{8R} V_{ref} (A + 2B + 4C + 8D)$ olarak bulunur.

 


Şekil 1.3: Ağırlık dirençli DAC devresi

1.2.2. R-2R Merdiven Tipi DAC Devresi

Dijital bilginin analog bilgiye çevrilmesinde en fazla kullanılan yöntemdir. R- 2R merdiven tipi devresi Şekil 1.4'te gösterilmiştir. Çıkış gerilimi aşağıdaki gibi hesaplanır.


$$V_{\text{Çk}} = -\frac{R_f}{16R} V_{\text{ref}} (A + 2B + 4C + 8D)$$

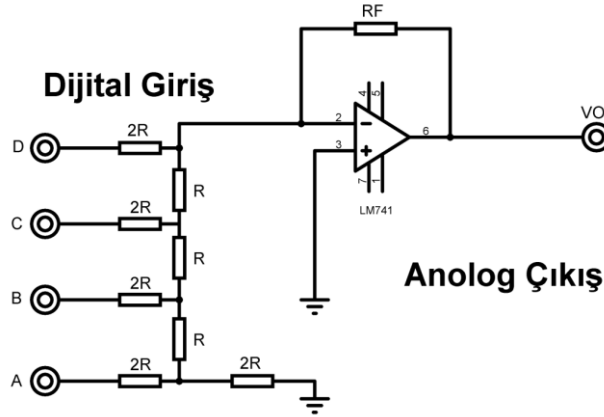

Şekil 1.4: R-2R DAC devresi


1.3. Analog Dijital Çeviriciler

Analog dijital çeviriciler analog giriş gerilimini alır ve belirli bir süre içinde analog giriş değerini gösteren sayısal çıkış kodu üretir. Şekil 1.5'te analog dijital sistemin blok diyagramı gösterilmiştir.

 

Şekil 1.5: ADC sistemin blok diyagramı

Basınç, sıcaklık gibi fiziksel değişimi veya akım, gerilim gibi analog sinyalleri mikrodenetleyici sistemlere direk uygulanmadığından A/D çeviriciler kullanılır. ADC devrelerinin temeli karşılaştırıcıya dayanır. Karşılaştırıcı devresinde OP-AMP'ın girişlerinden birine referans gerilimi diğerine ise giriş gerilimi uygulanır. Şekil 1.6'da OPAMP'lı karşılaştırıcı devresi görülmektedir.

 

Şekil 1.6: OP-AMP' la yapılan karşılaştırıcı devresi


Şekil 1.6'daki devrede zener gerilimi referans gerilimini belirler. Referans gerilimi OP-AMP'in "+" girişidir. Giriş gerilimini potansiyometre 0-12V arasında değiştirir. Giriş gerilimi OP-AMP'in "-" girişidir. Giriş gerilimi referans geriliminden büyük olursa çıkış -V olur ve D3 LED'i yanar. Giriş gerilimi referans geriliminden küçük olursa çıkış +V olur ve D2 LED'i yanar. İki gerilim eşit olursa çıkış 0V olur.

1.4. PIC ile DAC Uygulama Devreleri

Bu uygulamalarda kullanılan PIC 16F84'ün analog girişi bulunmadığından bu işlemler DAC veya ADC devreleri yardımıyla yapılır. Şekil 1.1'de bulunan blok diyagramda bu yapı gösterilmiştir.

1.4.1. Ağırlık Dirençle DAC Uygulama Devresi

PIC ile yapılan uygulamada A portunun 0. bitine bağlı olan bir butona her basıldığında çıkıştaki gerilimi artıran dijital analog çevirici uygulamasıdır. Dijital analog çevirici olarak ağırlık dirençli DAC devresi kullanılmıştır. Şekil 1.7'de uygulama devresi gösterilmiştir.

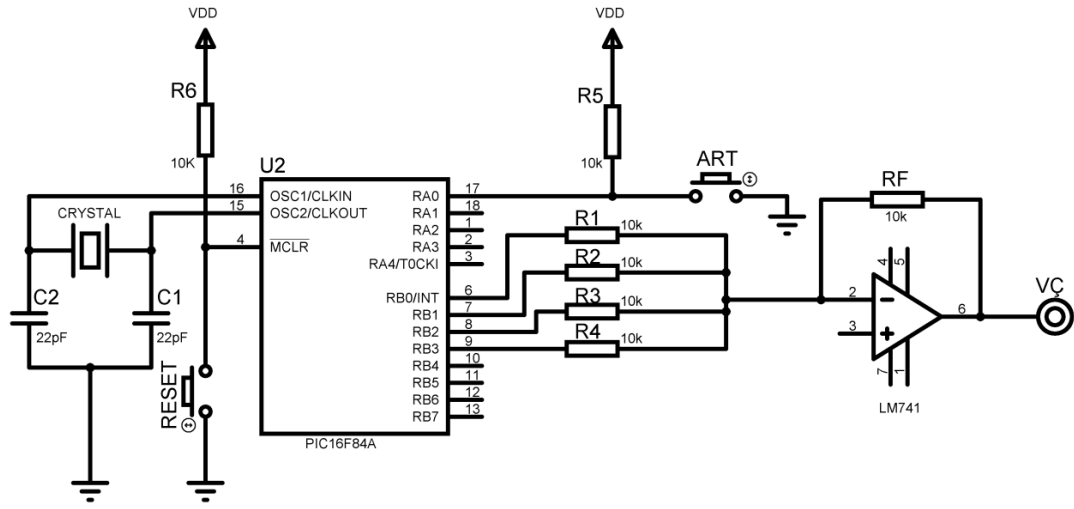

Şekil 1.7: PIC 16F84A ile DAC uygulama devresi

=====DAC UYGULAMA PROGRAMI=====

```

LIST P=16F84
INCLUDE "P16F84.INC"

SAYAC1 EQU H'0C'           ; Gecikme alt programlarında kullanılan değişken
SAYAC2 EQU H'0D'           ; Gecikme alt programlarında kullanılan değişken
SAYAC3 EQU H'0E'           ; Gecikme alt programlarında kullanılan değişken
ART     EQU H'0F'           ; programlarda kullanılan değişken

:Portları Ayarla.....
    CLRF     PORTB           ;PORTB' yi temizle
    BSF     STATUS,5        ;BANK1' e geç
    CLRF     TRISB          ;PORTB çıkış
    MOVLW   H'FF'           ;W <-- H'FF'
    MOVWF   TRISA           ;PORTA giriş
    BCF     STATUS,5        ;BANK0 a geç

; Start butonuna basılıncaya kadar bekle.....
BUTON
    BTFSC   PORTA,0         ;PORTA nun 1.biti 0 mi?
    GOTO   BUTON           ;Hayır, tekrar test et

; Değişkeni artır ve porta gönder.....
    MOVLW   H'00'           ;W ← H'00'

```

DON	MOVWF	ART	<u>:ART =W</u>
	MOVF	ART,W	;W ← ART
	ANDLW	B'00001111'	;Portun düşük olan bitlerini sıfırla
	MOVWF	PORTB	;PORTB' ye bilgiyi gönder
	INCF	ART,F	;ART değişkeninin içeriğini bir artır
	CALL	GECIKME	;GECIKME alt programını çağır
	GOTO	BUTON	;Butonu kontrol et

; gecikme alt programı.....

	GECIKME		
	MOVLW	H'FF'	;W ← H'FF'
	MOVWF	SAYAC1	;SAYAC1 ← W
D1			
	MOVLW	H'FF'	;W ← H'FF'
	MOVWF	SAYAC2	;SAYAC2 ← W
D2			
	DECFSZ	SAYAC2,F	;Sayac2 bir azalt ve sıfır mı? kontrol et
	GOTO	D2	;Hayır D3 e git
	DECFSZ	SAYAC1,F	;Sayac1 bir azalt ve sıfır mı?
	GOTO	D1	;Hayır D1 e git
	RETURN		
	END		

Devrede butona her basılışta PORTB'nin yüksek bitlerindeki dijital bilgi artırılır. Portun çıkışına bağlanan DAC devresi ile PIC' in çıkışındaki dijital bilgi analog sinyale dönüştürülür.

1.4.2. PWM Metodu ile DAC Uygulama Devresi

PWM (Pulse Width Modulation) darbe genişlik modülasyonudur. PWM sinyali kare dalga bir sinyaldir. Bu kare dalga sinyalin darbe genişliği artırılıp azaltılarak PWM sinyal elde edilir. PWM yöntemi motor hız kontrolü, lambanın parlaklık ayarı gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Darbelerin genişliği arttıkça motorun hızı veya lambanın parlaklığı artar, darbelerin genişliği azaldıkça orantılı olarak azalır.

PWM sinyalin darbe genişliği çıkış geriliminin ortalama değeriyle doğru orantılıdır.

$$\text{Darbe genişliği } \%50 \text{ ise çıkış gerilimi } \frac{5V}{2} \rightarrow 2,5V$$

$$\text{Darbe genişliği } \%25 \text{ ise çıkış gerilimi } \frac{5V}{4} \rightarrow 1,25V$$

Darbe genişliği %75 ise çıkış gerilimi $5V \frac{3}{2} \rightarrow 3,75V$ olur.

PWM sinyal kare dalga olduğundan çıkış sürekli "1" ve "0" olarak değiştirilir. Burada önemli olan gecikme alt programının süresidir. Darbe genişliği %50 olursa tek gecikme alt programı kullanılır. Diğer durumlarda ise iki gecikme alt programı kullanılır.

Gecikme döngüsünde sayaç **h'FF'** kullanıldığında sayacın sıfırlanması için programın 256 kez çalıştırılması gerekir. Döngüde kullanılan sayacın alacağı değerler aşağıda gösterilmiştir.

- 2.5V'luk çıkış için gerekli süre
 $256 \times (\%50) = 128 \rightarrow h'80'$ (%50 darbe genişliği için gerekli süre)
- 1.25V'luk çıkış için gerekli süre
 $256 \times (\%25) = 64 \rightarrow h'40'$ (%25 darbe genişliği için gerekli süre)
- 1 V'luk çıkış için gerekli süre
 $256 \times (\%20) = 51.2 = 51 \rightarrow h'33'$ (%20 darbe genişliği için gerekli süre)

Aşağıda asm programı verilen devrede PortB bağlı olan 1. bit çıkışında 2V'luk bir gerilim üretilmektedir. Gerilim 2V olduğundan darbe genişliği %40 olmalıdır. Yani kullanılan alt programların sayaçları h'66' ve h'9A' olmalıdır.

=====PWM UYGULAMA PROGRAMI=====

```
LIST          P=16F84
INCLUDE      "P16F84.INC"

SAYAC1 EQU H'0C'           ;Gecikme alt programlarında kullanılan değişken
SAYAC2 EQU H'0D'           ;Gecikme alt programlarında kullanılan değişken


;Portları Ayarla.....
CLRF         PORTB          ;PORTB'yi temizle
BSF         STATUS,5        ;BANK1'e geç
CLRF         TRISB          ;PORTB çıkış
BCF         STATUS,5        ;BANK0'a geç

; Programın başlangıcı.....
BASLA
BSF         PORTB, 1         ;Çıkışı "1" yani 5V yap
CALL        GECIKME1        ;Darbe genişliği %40 süresini bekle
BCF         PORTB,1         ;Çıkışı "0" yani 0V yap
CALL        GECIKME2        ;%60 süresince 0V olarak bekle
```

	GOTO	BASLA	<i>;BASLA etiketine git</i>
GECIKME1	MOVLW	H'66'	<i>;W<--H'66''</i>
	MOVWF	SAYAC1	<i>;SAYAC1 <--W</i>
D1	DECFSZ	SAYAC1,F	<i>;Sayac1 bir azalt ve sıfır mı? Kontrol et</i>
	GOTO	D1	<i>;Hayır D1'e git</i>
	RETURN		
GECIKME2	MOVLW	H'9A'	<i>;W<--H'9A''</i>
	MOVWF	SAYAC2	<i>;SAYAC2 <--W</i>
D2	DECFSZ	SAYAC2,F	<i>;Sayac2 bir azalt ve sıfır mı? Kontrol et</i>
	GOTO	D2	<i>;Hayır D2'e git</i>
	RETURN		
	END		

1.5. PIC ile ADC Uygulama Devresi


Analog bir sinyal genellikle bir sensör aracılığıyla sağlanır. Uygulamalarda analog sinyal, gerilim bölücü direnç (potansiyometre) ile elde edildiğinde Şekil 1.8'deki bağlantı yapılır. Bu bağlantı ile PIC'e bağlı olan bir direncin değeri ölçülür. Ölçülen değer PORT'un çıkışlarında binary olarak görülür.

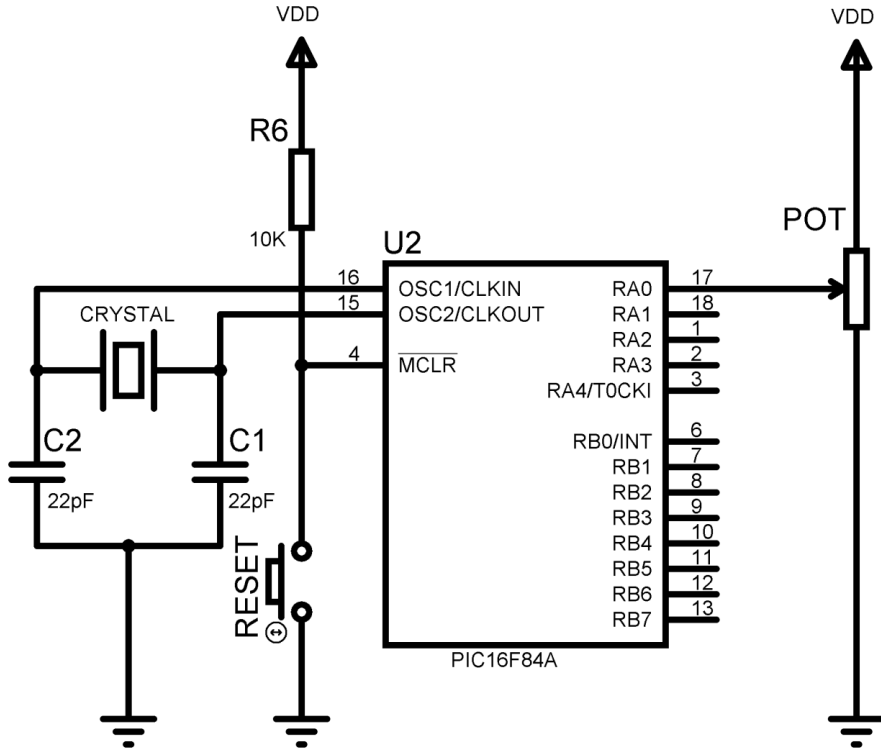

Şekil 1.8: PIC'e analog giriş bağlantısı

A/D çevrim metodu ile yapılan ölçümde değeri bilinmeyen bir direncin, bir kondansatörü V değerine ne kadar sürede şarj ettiği bulunur. Bunun için TMR0 sayıcısı şarj süresini ölçmek için kullanılır. A/D çevrim metodunun bağlantısı Şekil 1.9'da gösterilmiştir. Ölçme işlemi aşağıdaki gibi yapılır.

- PortA çıkış olarak yönlendirildikten sonra kondansatöre "0" bilgisi gönderilerek deşarj edilir.
- Kondansatörün deşarj süresinden sonra PortA giriş olarak yönlendirilir ve TMR0 sayıcısı çalıştırılır.
- PortA'daki gerilim V değerine ulaştığında TMR0 sayıcısı okunur.
- Şarj süresi direncin değeriyle doğru orantılıdır. Direnç büyüdükçe şarj süresi de büyüyeceğinden TMR0 registeri içerisinde daha büyük bir sayı okunur.

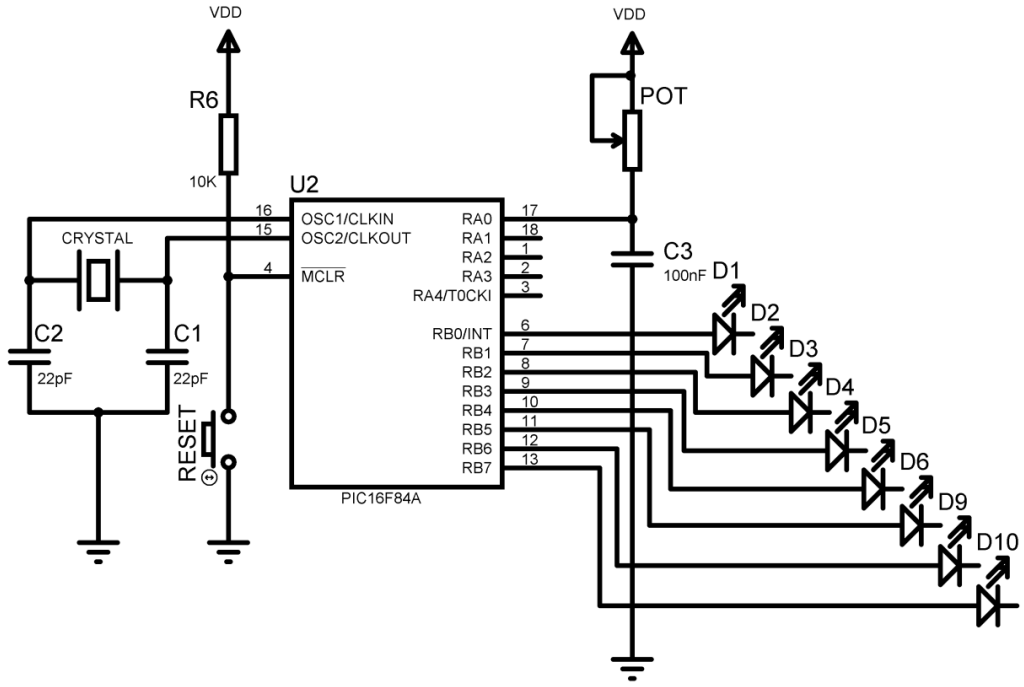

Şekil 1.9: PIC'e A/D çevirim metodu bağlantısı

=====ADC UYGULAMA PROGRAMI=====

```

LIST      P=16F84
INCLUDE  "P16F84.INC"
ORG      H'00'
GOTO    BASLA
ORG      H'04'
GOTO    KESME

```

;Portları Ayarla.....

```

CLRF     PORTB           ;PORTB'yi temizle
BSF     STATUS,5        ;BANK1'e geç
CLRF     TRISB          ;PORTB çıkış
CLRF     TRISA          ;PORTA çıkış
BCF     STATUS,5        ;BANK0'a geç
MOVLW   B'10100000'     ;TMR0 registerini kur
MOVWF   INTCON
BSF     STATUS,5        ;BANK1'e geç
MOVLW   B'11010001'     ;TMR0 aktif, dâhili komut saykılı
MOVLW   OPTION_REG
BCF     STATUS,5        ;BANK0

```



```

DON      BCF      PORTA,0      ;Kondansatörü deşarj et
        CLRF      TMR0      ;TMR0 zamanlayıcı başlat

        BTFSS     TMR0,7      ;deşarj bitti mi?
        GOTO      DON      ;Hayır bekle
        BSF      STATUS,5      ;BANK1
        BSF      TRISA,0      ;PORTA 0 giriş
        BCF      STATUS,5      ;BANK0
        CLRF      TMR0      ;TMR0 yeniden başlat

DON2     BTFSS     PORTA,0      ;0.bit "1" mi?
        GOTO      DON2      ;Hayır geri dön
        MOVF      TMR0,W      ;Evet, TMR0'ı oku
        MOVWF     PORTB      ;Kondansatör dolma süresi göster
        BCF      INTCON,5

DONGU    GOTO DONGU

KESME    BCF      INTCON,5      ;TMR0 kesmesini iptal et
        MOVLW     H'AA'
        MOVWF     PORTB      ;TMR0 dolma süresini göster

BEKLE    GOTO BEKLE
        END

; Programın başlangıcı.....
BASLA    BSF      PORTB, 1      ;Çıkışı "1" yani 5V yap
        CALL      GECIKME1      ;Darbe genişliği %40 süresini bekle
        BCF      PORTB,1      ;Çıkışı "0" yani 0V yap
        CALL      GECIKME2      ;%60 süresince 0V olarak bekle
        GOTO      BASLA      ;BASLA etiketine git

GECIKME1 MOVLW     H'66'      ;W<--H'66'
        MOVWF     SAYAC1      ;SAYAC1 <--W

D1       DECFSZ     SAYAC1,F      ;Sayac1 bir azalt ve sıfır mı? kontrol et
        GOTO      D1      ;Hayır D1'e git
        RETURN

GECIKME2 MOVLW     H'9A'      ;W<--H'9A'
        MOVWF     SAYAC2      ;SAYAC2 <--W

D2

```

```
DECFSZ    SAYAC2,F    ;Sayac2 bir azalt ve sıfır mı? kontrol et
GOTO      D2          ;Hayır D2'e git
RETURN
END
```

UYGULAMA FAALİYETİ

Şekil 1.9 daki uygulama devresini kurunuz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kurulacak sistem için ihtiyaçları tespit ediniz.	➤ Kullandığınız devre elemanlarının özelliklerini internetten araştırınız.
➤ İhtiyacı karşılayacak mikrodenetleyiciyi seçiniz.	➤ Mikrodenetleyici olarak PIC 16F84A kullanınız.
➤ Analog veri için gerekli hesaplamaları yapınız.	➤ Matematiksel işlemleri dikkatli şekilde yapınız.
➤ Sistemin mikrodenetleyici programını yazınız.	➤ Programı yazdıktan sonra MPLAB ile PROTEUS programlarında deneyiniz.
➤ Programı mikrodenetleyiciye yükleyiniz.	➤ Programı mikrodenetleyiciye yüklerken kullanılan pic programlayıcıya uygun yazılım kullanınız.
➤ Çevre elemanları ve analog veri sağlayan elemanlar ile devreyi kurunuz.	➤ Devrenin montajını yapmadan önce breadboard üzerinde kurarak deneyiniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadıklarınız için **Hayır** kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Kurulacak sistem için ihtiyaçları tespit edebildiniz mi?		
2. İhtiyacı karşılayacak mikrodenetleyiciyi seçebildiniz mi?		
3. Analog veri için gerekli hesaplamaları yapabildiniz mi?		
4. Sistemin mikrodenetleyici programını yazabildiniz mi?		
5. Programı mikrodenetleyiciye yükleyebildiniz mi?		
6. Çevre elemanları ve analog veri sağlayan elemanlar ile devreyi kurabildiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

- 1.() Dijital bir bilginin analog işaretlere çevirmesi için kullanılan elemanlara DAC adı verilir.
- 2.() DAC devreleri dirençlerin farklı bağlanması ve opamplar yardımıyla yapılır.
- 3.() Dalga genişlik modülasyonuna PCM denir.
- 4.() PIC ile gerçekleştirilen ADC devresinde ölçüm için RC elemanları kullanılır.
- 5.() PIC DAC devresinde gerilim değerini arttırmak için potansiyometre kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Mikrodenetleyici ile analog uygulama devreleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- 16F877 entegresinin analog dijital dönüştürme özelliğini araştırmalısınız.
- LM 35 entegresinin çalışmasını öğrenmelisiniz.
- DC motorun yapısını ve çalışmasını öğrenmelisiniz.
- Araştırma işlemleri için Mikrodenetleyici ile Dijital İşlemler modülünü gözden geçirebilir ve internet ortamından yararlanabilirsiniz.

2. UYGULAMA DEVRELERİ

2.1. Pic 16f877 Entegresinin Özellikleri


PIC16F877, en popüler PIC işlemcisi olan 16F84'ten sonra kullanıcılara yeni ve gelişmiş olanaklar sunmasıyla hemen göze çarpmaktadır. Program belleği FLASH ROM olan F877'de, F84'te olduğu gibi elektriksel olarak silinip yazılmaktadır. PIC 16F877 ile 16F84 arasındaki farklar tablo 2.1'de verilmiştir.

16F877 mikrodenetleyicisi 4 veya 20 MHz osilatör ile çalışmaktadır. Bu sayede daha hızlı bir sistemler kurulabilir. 5 adet giriş/çıkış portu (A, B, C, D, E) bulunmaktadır. A portu 6 I/O, B portu 8 I/O, C portu 8 I/O, D portu 8 I/O ve E portu 3 I/O sahiptir. Port sayısı fazla olduğundan aynı anda LCD, klavye, motor gibi elemanlar çalıştırılabilir. Üç tane timer'ı bulunur. Şekil 2.1' de PIC 16F877'nin bacak bağlantısı gösterilmiştir.


Özellikler	PIC16F84	PIC16F877
Çalışma hızı	DC-10 Mhz	DC-20Mhz
Program belleği	1Kx14 word Flash ROM	8Kx14 word Flash ROM
EEPROM belleği	64 byte	256 byte
Kullanıcı RAM	68 x 8 byte	368 x 8 byte
Giriş / Çıkış port sayısı	13	33
Timer	Timer0	Timer0, Timer1, Timer2
A / D çevirici	YOK	8 kanal 10 bit

Capture / Comp / PWM	YOK	16 bit Capture 16 bit Compare 10 bit PWM çözünürlük
Seri çevresel arayüz	YOK	SPI (Master) ve I2C (Master / Slave) modunda SPI portu (senkron seri port)
Paralel slave port	YOK	8 bit, harici RD,WR ve CS
USART / SCI	YOK	9 bit adresli

Tablo 2.1: 16F84 ile 16F877 mikrodenetleyicilerinin karşılaştırılması

 

Şekil 2.1: PIC 16F877 mikrodenetleyicisinin bacak bağlantısı

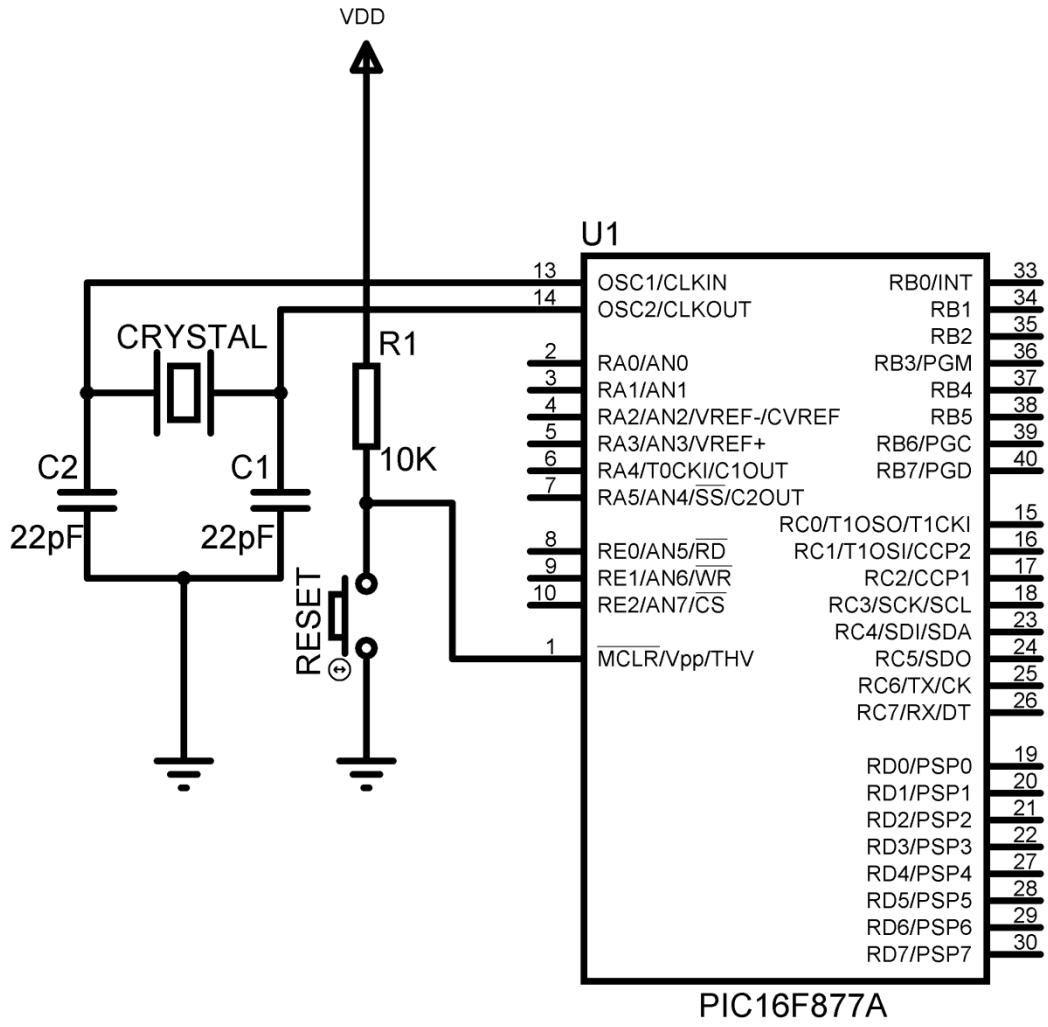

Şekil 2.2: PIC 16F877 mikrodeneleyicisinin minimum bağlantıları

Pin Adı	Görevi
OSC1/CLKIN	Osilatör clock girişi (kristal)
OSC2/CLKOUT	Osilatör kristal çıkış ucu
MCLR/Vpp	Resetleme girişi
RA0/AN0 RA1/AN1 RA2/AN2/V _{REF} RA3/ AN3 RA4/TOCK1 RA5/SS/AN4	Port A iki yönlü giriş/çıkış portudur. Analog giriş olarak kullanılabilir. Bu pin TMR0 için clock girişi olarak da kullanılabilir. SSP Slave seçme pini veya analog giriş/çıkış olabilir.
RB0/INT RB1 RB2 RB3/PGM RB4 RB5 RB6/PGC RB7/PGD	Dış kesme girişi olarak seçilir. Port B iki yönlü giriş/çıkış portudur. Düşük akımla programlamada da kullanılabilir. Kesme girişi olarak seçilebilir. Kesme girişi olarak seçilebilir. Kesme girişi olarak seçilebilir. Seri programlamada clock girişidir. Kesme girişi olarak seçilebilir. Seri programlamada data pinidir.
RC0/T1OSO/T1CK1	Timer1 osc. girişi veya saat girişi olarak kullanılabilir.
RC1/T1OSI/CCP2 RC2/CCP1 RC3/SCK/SCL	Timer1 osc. girişi / Capture2 girişi/Compare2 çıkışı /PWM2 çıkışı Timer1 osc girişi/ Capture 1 girişi/ Compare 1 çıkışı / PWM1 çıkışı
RC4/SDI/SDA	SPI ve I ₂ modunda, seri saat giriş/ çıkışı SPA moda SPI giriş verisi veya I ₂ C moda I/O için kullanılır.
RC5/SDO RC6/TX/CX RC7/RX/DT	SPA moda SPI çıkış verisi için seçilebilir. USART asenkron gönderme ya da senkron saat için kullanılır. USART asenkron alma veya senkron veri için kullanılır.
	Port C iki yönlü giriş çıkış portudur.
RD0/ PSP0 RD1/PSP1 RD2/PSP2 RD3/PSP3 RD4/PSP4 RD5/PSP5 RD6/PSP6 RD7/PSP7	Port D iki yönlü giriş çıkış portudur. PSP bitleridir.
RE0/RD/AN5	Analog giriş ya da PSP okuma kontrolü olarak kullanılabilir.
RE1/WR/AN6 RE2/CS/AN7	Analog giriş ya da PSP yazma kontrolü olarak da kullanılabilir. Analog giriş ya da PSP seçim kontrolü için kullanılabilir.
V _{SS}	Toprak
V _{DD}	Pozitif kaynak

Tablo 2.2: PIC16F877 mikrodenetleyicisinin pinlerinin görevleri

2.2. A/D Çevirici Uygulama Devresi

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi analog bilgiyi dijital bilgiye dönüştürmek için PIC16F84 kullanıldığında ek devrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı bu uygulamada PIC 16F877 entegresi kullanılmaktadır.

PIC16F877’de 8 tane 10 bitlik A/D çevirme kanalı bulunur. A / D kanalları için RA4 hariç diğer A ve E portları kullanılır. A/D çevirme işlemi dört adet kaydediciyle yapılmaktadır.

Aşağıda ilgili registerlar ve adresleri gösterilmiştir.

<i>ADRESH</i>	<i>0x1E</i> ;	A / D sonuç kaydedicisi (high register)
<i>ADRESL</i>	<i>0x9E</i> ;	A / D sonuç kaydedicisi (low register)
<i>ADCON0</i>	<i>0x1F</i> ;	A / D kontrol kaydedicisi 0
<i>ADON1</i>	<i>0x9F</i> ;	A / D kontrol kaydedicisi 1

ADCON0: 8 bitlik bir A/D kaydedicisidir ve tablo 2.3’te iç yapısı gösterilmiştir.

ADCS1	ADCS0	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	—	ADON
bit 7							bit 0

Tablo 2.3: ADCON0 kaydedicisinin iç yapısı

- **ADCS1-ADCS0:** A/D dönüştürme clock sinyali seçme bitidir. Sinyal seçme işlemi ADCON1 registeri ile birlikte kullanılır. ADCS2 (ADCON2 kaydedicisinin 6.biti), ADCS1 ADCS0 bit üçlüsü clock sinyali seçmek için kullanılan bitlerdir. Tablo 2.4’te bitlerin durumu ve clock sinyalleri gösterilmiştir.

ADCON1 (ADCS2)	ADCON0 (ADCS1-ADCS0)	Dönüştürme clock sinyali
0	00	$F_{osc}/2$
0	01	$F_{osc}/8$
0	10	$F_{osc}/32$
0	11	FRC (Sinyal iç RC devresi tarafından sağlanır.)
1	00	$F_{osc}/4$
1	01	$F_{osc}/16$
1	10	$F_{osc}/64$
1	11	FRC (Sinyal iç RC devresi tarafından sağlanır.)

Tablo 2.4: ADCON0 kaydedicisinin bit durumları

- CHS2-CHS1-CHS0 bitleri analog giriş kanalı seçme bitleridir.

000 : Kanal 0 (AN0/RA0)
001 : Kanal 1 (AN1/RA1)
010 : Kanal 2 (AN2/RA2)
011 : Kanal 3 (AN3/RA3)
100 : Kanal 4 (AN4/RA5)
101 : Kanal 5 (AN5/RE0)
110 : Kanal 6 (AN6/RE1)
111 : Kanal 7 (AN7/RE2)

➤ GO/DONE biti dönüştürme işlemi durum bitidir.

1: A/D dönüştürme işlemi sırasında donanım tarafından aktive edilir. Sonra tekrar resetlenir.

0: A/D dönüştürme işlemi yapılmıyor.

➤ ADON: A/D dönüştürücü modülü açma biti

1: A/D modülü çalıştırıldı.

0: A/D modülü çalışmıyor.

ADCON1: 8 bitlik bir A/D kaydedicisidir ve tablo 2.5'te bitleri görülmektedir.

ADFM	ADCS2	—	—	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit 7							bit 0

Tablo 2.5: ADCON1 kaydedicisinin iç yapısı

➤ ADFM biti dönüştürme işlemi sonunda 10 bitlik sayının formatını belirler.

1: sayı sağa kaydırılır ve düşük 8 biti ADRESL'de, üst 2 biti de ADRESH registerinde tutulur. ADRESH registerinin üst 6 biti sıfırlanır. Normal A/D dönüşüm işlemlerinde ADFM=1 kullanılır.


0: Sayı sola kaydırılır ve ADRESL registerinin düşük 6 biti sıfırlanır. Sayı 10 bitlik olduğundan 6 biti sıfırlanır.

➤ PCFG3 – PCFG0 bitleri A/D portlarının durumunu belirler. Bu bitler ile hangi portların analog ve hangi portların sayısal giriş-çıkış için kullanılacaklarını belirler ve analog portlarda kullanılacak referans gerilimleri seçeriz. En yaygın kullanılan tüm bitlerin 0 olmasıdır. Bu durumda 8 tane analog kanal seçilmiş olur ve her kanalın referans gerilimi VDD olarak ayarlanır.

2.2.1. Devrenin Malzemeleri

- PIC 16F877 4 Mhz mikrodenetleyici
- X1= 4Mhz kristal
- C1 = C2 = 22pf
- R1 = R2...R8 = 330Ω direnç
- RV1= 1K potansiyometre
- R9= 10K,
- Buton
- 8 Adet LED Diyot

2.2.2. Devrenin Şeması

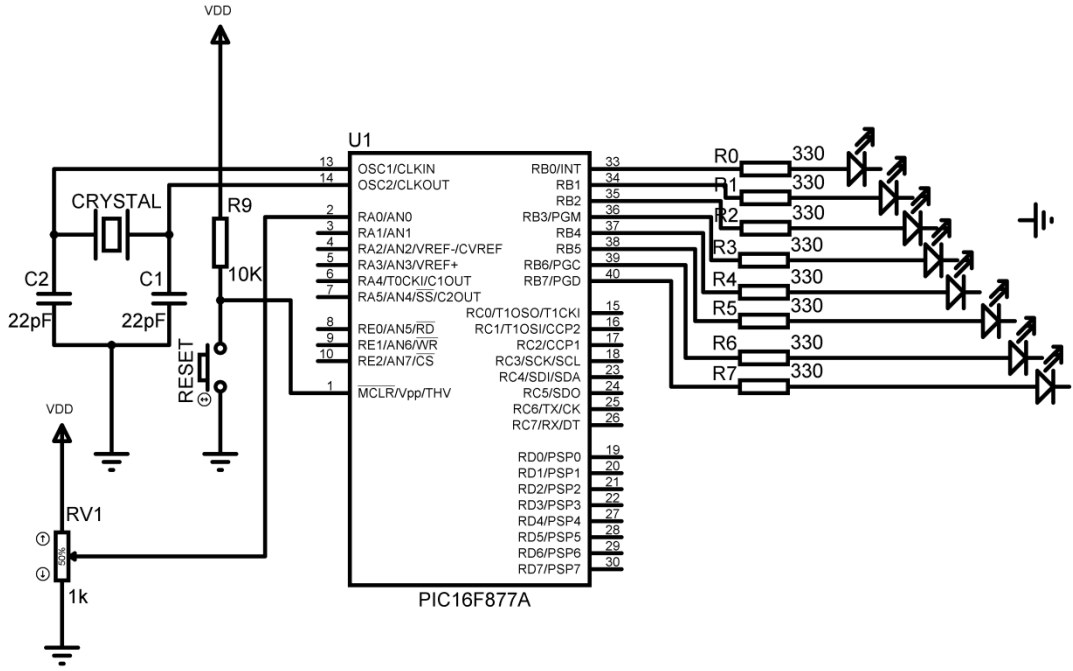

Şekil 2.3: PIC 16F877 ile A/D uygulama devresi

2.2.3. Devrenin Asm Programı

```
=====ANALOG DİJİTAL ÇEVİRİCİ UYGULAMA PROGRAMI=====
LIST          P=16F877
INCLUDE      "P16F877.INC"
BCF         STATUS, 5           ;STATUS 5. biti =0
BCF         STATUS, 6           ;STATUS 6.biti=0 BANK 0 a geç
MOVLW      B'00100000'         ;TMR0 sayıcısını aktif yap
MOVWF      INTCON
```

CLRF	PORTA	;Port A sıfırla
CLRF	PORTB	;Port B sıfırla
MOVLW	B'01000001'	;A/D çevirici modülü aktif
MOVWF	ADCON0	;Kanal 0 (RA0) aktif
BSF	STATUS, 5	;STATUS 5. biti = 1
BCF	STATUS, 6	;STATUS 6. biti =0 BANK 1 e geç
MOVLW	B'10000111'	;Frekans bölme değeri TMR0
MOVWF	OPTION_REG	;Frekans bölme sayısı 1/256'dır.
MOVLW	B'00000000'	;Sayıyı sola kaydır.
MOVWF	ADCON1	;Sayıyı ADRESH a yükle.
MOVLW	B'00000001'	;Port A.0 = giriş
MOVWF	TRISA	
CLRF	TRISB	;Port B çıkış
BCF	STATUS, 5	
BCF	STATUS, 6	;BANK 0 a geç

=====PROGRAM BAŞLANGICI=====

BASLA


BTFSS	INTCON, T0IF	;TMR0 sayıcının sayımı bitti mi?
GOTO	BASLA	;Hayır BASLA etiketine git
BCF	INTCON, T0IF	;Evet sayıcıyı yeniden kur
BSF	ADCON0, GO	;A/ D dönüşümünü başlat

DON

BTFSS	PIR1, ADIF	;A/D dönüşümü tamam mı?
GOTO	DON	;Hayır geri dön
MOVF	ADRESH,W	;Evet, ADRESH →W aktar
MOVWF	PORTB	;Aktarılan sayıyı çıkışa gönder
GOTO	BASLA	;BASLA etiketine geri dön
END		

2.2.4. Akış Diyagramı

Programda ilk olarak PIC tanıtılır. TMR0 sayıcısı kurulur ve A/D dönüşüm için ADCON0, ADCON1 registerleri ayarlanır. Devrede analog bilgi olarak 5V bir kaynak ile potansiyometre kullanılmıştır. Potansiyometrenin değışımiyle kanal 0'ın (Port A 0.bit) giriş gerilimi değışmektedir. Giriş gerilimi 10 bitlik dijital veriye dönüştürülür. Bu verinin en yüksek bitleri ADRESH registerinde, kalan 2 biti ise ADRESL registerinde saklanır. ADRESH registerindeki bilgi çıkışa aktarılarak girişteki analog bilginin çıkıştaki dijital dizilimi görülür. Giriş gerilimi değıştirildikçe çıkıştaki dijital veri de değışmektedir.

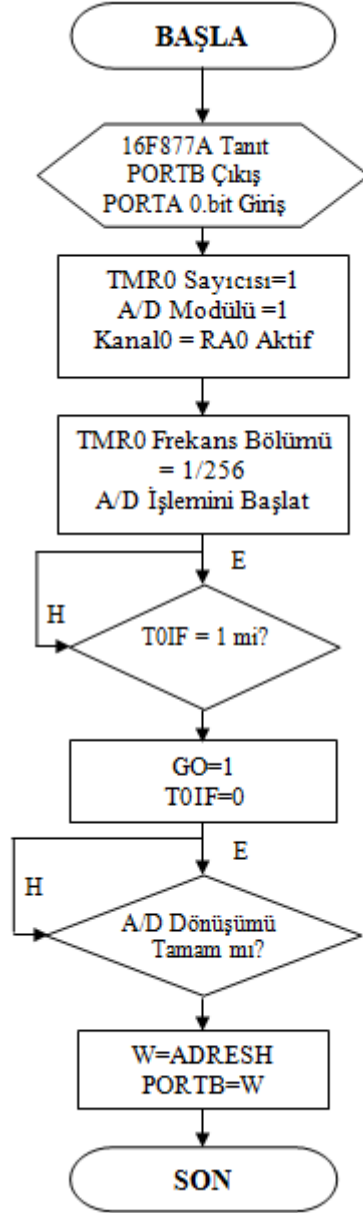

Tablo 2.6: A/D çevirici devresinin akış diyagramı

Programın başlangıcında TMR0 sayıcısı kontrol edilir. Bu sayıcı 1/256 frekans bölme sayısı ile 00'dan FF'ye kadar sayar, FF sayısına ulaşıldığında INTCON registerinde TOIF bayrağı "1" olur. TOIF 1 olduğunda A/D çevime başlanır ve TOIF sıfırlanarak sayıcı yeniden kurulur. A/D çevirimin bitip bitmediğini anlamak için de PIR1 registerinin ADIF bayrağı kontrol edilir. ADIF "1" ise A/D çevrim bitmiştir.


PIR1, Kesmeleri kontrol etmek için kullanılan özel bir registerdir. Bu registerin 6. biti ile A/D dönüşümünün bitip bitmediği kontrol edilir.

INTCON, registerinin 5. biti ile TMR0 registeri aktif hâle getirilir. 2. biti ile de sayıcıda taşma olup olmadığı kontrol edilir.


2.3. DC Motor Yön ve Hız Kontrol Devresi

DC motorlar uçlarına uygulanan DC gerilim ile çalışır. Genellikle besleme gerilimi motor gövdesinde yazar. Uygulanan gerilimin değeri değiştirilerek motorun hızı ve kutupları değiştirilerek motorun yönü ayarlanır.

Şekil 2.4'te motorun yön kontrolü gösterilmiştir. DC motorların yönü anahtarlama ile değiştirilir. Şekil 2.5'te motorun yön kontrolünün bağlantı şeması gösterilmiştir.

 

Şekil 2.4: Motor yön kontrol temel devreleri

 

Şekil 2.5: Motorun transistörlü yön kontrol temel devresi

Şekil 2.4.a'da motor boştaadır. Devrede tüm anahtarlar açık olduğundan motor besleme gerilimi almaz.

Şekil 2.4.b'de S1 ve S4 anahtarları kapalı konumdadır. Bu durumda motor saat yönünde döner.

Şekil 2.4.c'de S2 ve S3 anahtarları kapalı olduğundan motor saatin tersi yönünde döner.


Şekil 2.4.d'de S2 ve S4 anahtarları kapalı konumdadır. Bu durumda motor her iki yönden şase potansiyeli aldığından motor durur. Bu durum çalışan motoru bulunduğu konumda tutmak için kullanılır.

- DC motorun hız kontrolünde DC motorun hız kontrolünde iki yöntem kullanılır. Birincisi gerilim kontrolü, ikincisi ise faz kontrolüdür. Gerilim kontrolü şekil 2.6'da gösterildiği gibi mikrodenetleyiciye ihtiyaç duyulmadan ayarlı bir güç kaynağı ile yapılmaktadır.



Şekil 2.6: DC motorun ayarlı güç kaynağı ile hız kontrol devresi

İkinci yöntemde PWM sinyal kullanılır. Öğrenme Faaliyeti-1'de PWM sinyalinin oluşturulmasını PIC 16F84 ile yapmıştık. Bu uygulama devresinde 16F877 entegresi kullanılacaktır. Çünkü bu mikrodenetleyicinin *CCP1 (RC1)* ve *CCP2 (RC2)* bacakları PWM çıkış üretir. Üretilen PWM sinyalin periyodu sabit fakat darbe genişliği değişebilen bir kare dalga sinyalidir. Kare dalga sinyalin darbe genişliği (duty saykılı) azalır ise ortalama gerilim azalır ve motorun hızı düşer. Sinyalin darbe genişliği artarsa motorun hızı artar. Şekil 2.7'de kare dalga sinyal gösterilmiştir.

 


Şekil 2.7: PWM sinyali

PWM çalışma maduna geçebilmek için aşağıdaki aşamalar takip edilerek Capture Compare PWM(CCP) modülü düzenlenmelidir.

- PWM periyodu PR2 registerine yazarak başlanır.
- PWM görev saykılı CCPR1L register ve CCP1CON <5:4> bitlerine yazılır.
- CCP1 pini TRISC<2> biti temizlenerek çıkış yapılır.
- Timer2 (TMR2) prescale değeri girilir ve TMR2'nin T2CON biti set edilerek TMR2'nin çalışması sağlanır.
- PWM operasyonu için CCP1 modülü ayarlanır.

Darbe Genişlik Modülasyon (PWM) modunda, CCPx pini 10 bit kadar kararlı PWM çıkışı üretir. CCP1 pini PORTC data latch üzerinden çıkışa aktarılmıştır. CCP1 pinini çıkış yapmak için TRISC<2> biti mutlaka temizlenmelidir.

Bir PWM çıkışında, bir periyotluk süre dâhilinde çıkışın yüksek seviyede bulunduğu zamana duty cycle (görev saykılı) denir.

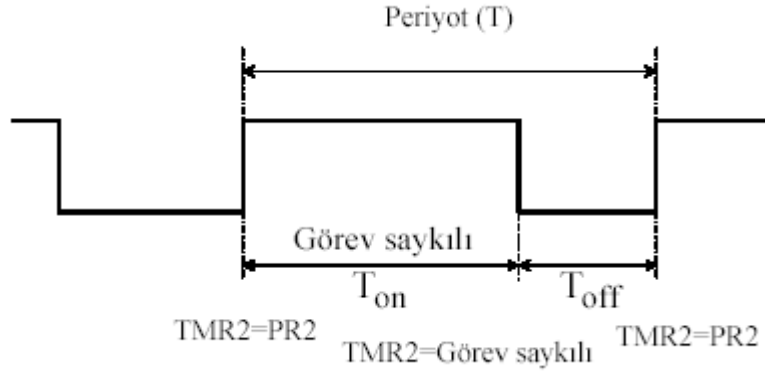

Şekil 2.9: Mikrodenetleyici PWM çıkış sinyali

TMR2, görev saykılı'na (T_{on}) eşit oluncaya kadar CCPR1L'de lojik1 bilgisi görülür. TMR2 içeriği görev saykılına eşit olduğunda seviye lojik 0'a düşer. TMR2 içeriği sıfırlanmadan PR2'ye eşit oluncaya kadar çalışmaya devam eder. Böylece, Şekil 2.9'da gösterildiği gibi bir periyotluk süre tamamlanmış olur. Burada,

f = PWM sinyalinin frekansını (Hz)

T = PWM sinyalinin bir saykılını (s) gösterir.

Bir saykılılık PWM süresi ise; $T = T_{on} + T_{off}$


T_{on} = Pozitif PWM sinyal süresini veya PWM görev saykılını (s)

T_{off} = Sıfır veya negatif PWM sinyal süresini (s) göstermektedir.

2.3.1. Devrenin Malzemeleri


- PIC 16F877 4 Mhz mikrodenetleyici
- X1= 4Mhz kristal
- C1 = C2 = 22pf
- R1=R2=R3=R4= 10K, R5=R6=R7=1K
- DC motor, buton
- RV1= 1K potansiyometre
- Q1=Q2= BD 135
- Q3=Q4= BD140, Q5= BC237

2.3.2. Devrenin Şeması

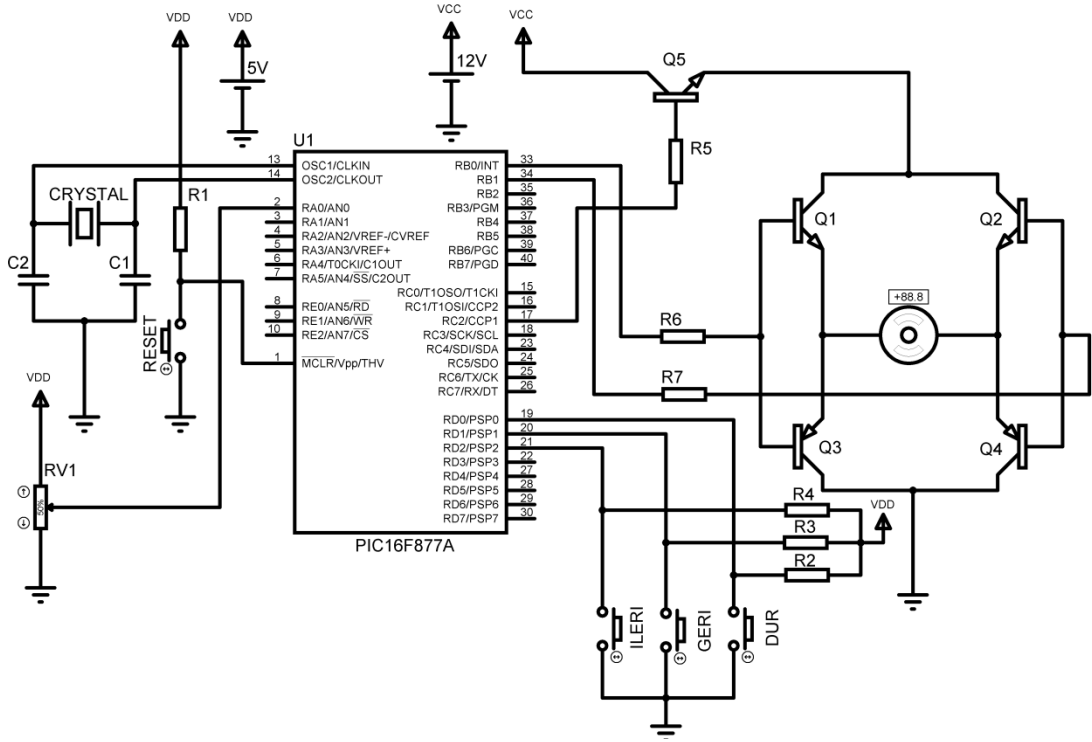

Şekil 2.10: Mikrodenetleyici ile DC motor hız ve yön kontrol devresi

2.3.3. Akış Diyagramı

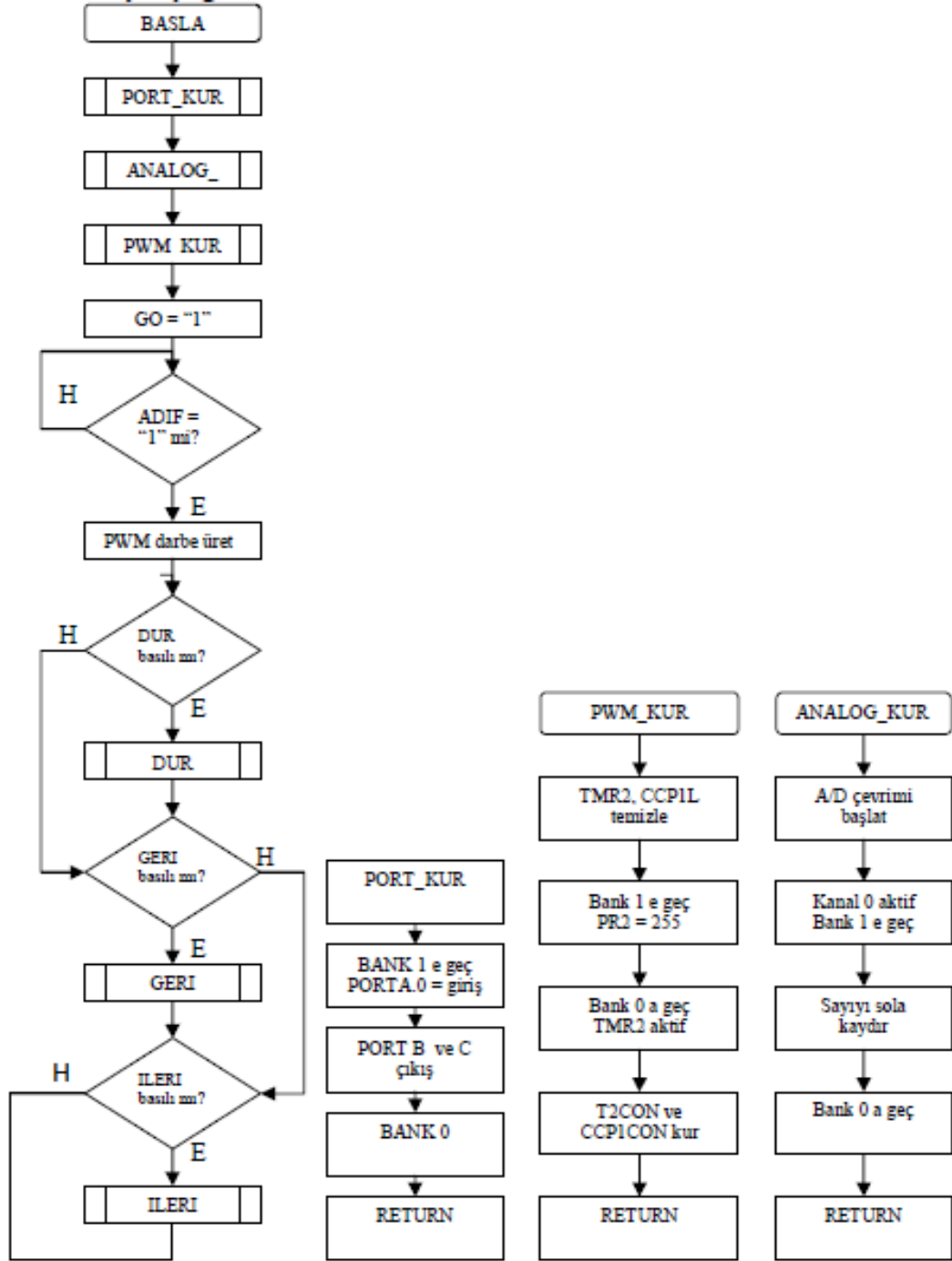

Tablo 2.7: DC motor hız ve yön kontrol devresinin program akış diyagramı

2.3.4. Devrenin Asm Programı

```
=====MOTOR HIZ VE YÖN KONTROL UYGULAMA PROGRAMI=====
LIST      P=16F877
INCLUDE   "P16F877.INC"
CALL      PORT_KUR      ;PORT_KUR alt programına git
CALL      ANALOG_KUR    ;ANALOG_KUR alt programına git
CALL      PWM_KUR       ;PWM_KUR alt programına git
BSF       ADCON0,GO     ;A/D çevrimi başlat
DON
BTFSS     PIR1,ADIF     ;A/D çevrim bitti mi?
GOTO      DON           ;Hayır geri dön
MOVF      ADRESH,W      ;Evet sayıyı W'ye aktar
MOVWF     CCPR1L        ;PWM darbeyi üret
TUS_ARA
BTFSS     PORTD,0       ;DUR butonuna basılı mı?
CALL      DUR           ;evet DUR alt programına git
BTFSS     PORTD,1       ;GERI butonuna basılı mı?
CALL      GERI          ;evet GERI alt programına git
BTFSS     PORTD,2       ;ILERI butonuna basılı mı?
CALL      ILERI         ;evet ILERI alt programına git
GOTO      TUS_ARA      ;Hayır tuş ara

PORT_KUR;=====
BSF       STATUS,5     ;Bank 1'e geç
MOVLW    H'01'
MOVWF    TRISA         ;PortA 0.bit giriş
CLRF     TRISB         ;PortB çıkış
CLRF     TRISC         ;PortC çıkış
MOVLW    H'FF'
MOVWF    TRISD         ;PortD giriş
BCF      STATUS,5     ;Bank 0'a geç
RETURN

ANALOG_KUR;=====
MOVLW    B'10000001'   ;A/D çevrimi aktif
MOVWF    ADCON0        ;Kanal 0 aktif
BSF      STATUS,5     ;Bank 1'e geç
MOVLW    B'00001110'   ;Sayıyı sola kaydır
MOVWF    ADCON1        ;ADRESH'a yükle
BCF      STATUS,5     ;Bank 0'a geç
RETURN
```

```

PWM_KUR;=====
    CLRF      TMR2          ;TMR2 temizle
    CLRF      CCP1L        ;CCP1L temizle
    BSF       STATUS,5     ;Bank 1 e geç
    MOVLW    D'255'        ;PR2 registerine 255 sayısını yükle
    MOVWF    PR2           ;Peryod=1638.4µs
    BCF       STATUS,5     ;Bank 0 a geç
    MOVLW    B'00001100'   ;Pst=1:1 TMR2=ON Pre=1:16
    MOVWF    T2CON         ;T2CON registerini kur
    MOVLW    B'00001100'   ;CCP1XY=0 CCP1M=1100(PWM)
    MOVWF    CCP1CON       ;CCP1CON registerini kur
    RETURN

```

```

DUR;=====
    BSF       PORTB,0      ;PortB.0 = "1"
    BSF       PORTB,1      ;PortB.1 = "1"
    RETURN

```

```

GERI;=====
    BCF       PORTB,0      ;PortB.0= "0"
    BSF       PORTB,1      ;PortB.1 = "1"
    RETURN

```

```

ILERI;=====
    BSF       PORTB,0      ;PortB.0="1"
    BCF       PORTB,1      ;PortB.1="0"
    RETURN
    END

```


Devrede RV1 potansiyometresi motorun hızını ayarlamaktadır. RV1 analog girişe bağlandığından, potansiyometredeki değişim dijital bilgiye dönüştürülür ve bu değer PWM darbe için CCP1L registerine yüklenir. Bu değer arttıkça PWM darbenin genişliği artar, azaldıkça da azalır. Böylece motorun hızı ayarlanır. Bu sinyal üretildikten sonra motor çalışmaya başlamaz.

Motorun yönü "ILERI", "GERI" ve "DUR" butonları ile kontrol edilir. ILERI butonuna basıldığında PortB'nin 0. biti "lojik 1", 1. biti ise "lojik 0" olur. Bu durumda Q1 ve Q4 transistörleri ilettime geçer, motor saat yönünde döner. GERI butonuna basıldığında PortB'nin 0. biti "lojik 0", 1. biti ise "lojik1" olur. Bu durumda Q2 ve Q3 transistörleri ilettime geçer, motor saatin tersi yönünde döner. DUR butonuna basıldığında PortB'nin 0. ve 1. biti "lojik 1" olur. Bu durumda motor boşta kalır ve durur.

2.4. Isıtıcı ve Fan Kontrollü Uygulama Devresi

A/D dönüştürücü için gerekli analog giriş için LM 35 ısı sensörü kullanılmıştır. LM 35 çıkışında sıcaklığa bağlı olarak değişen doğrusal bir gerilim üreten sensördür. Bu gerilim 10mV/C olarak değişir. Yani sıcaklığın arttığı her derece için gerilim 10mV artar. LM 35 entegresinin özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

- Doğrudan ayarlı santigrat derece
- Her 1 °C değişimde 10mV değişim faktörü
- -55 +150 °C çalışma aralığı
- Uzaktan kontrol uygulamalar için uygunluk
- 4-30 volt çalışma gerilimi
- 60 mikroamperden az kaynak akımı harcanımı

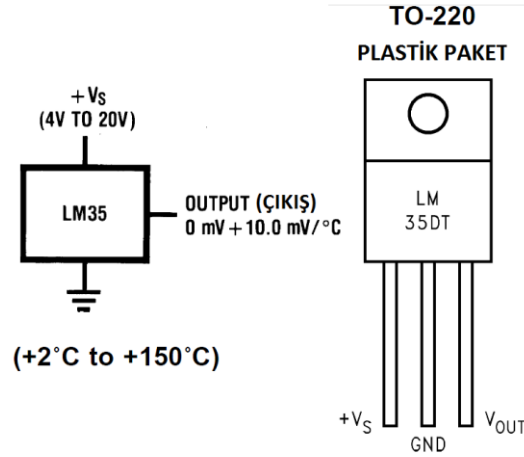

Şekil 2.11: LM35 entegresinin katalog bilgileri


LM 35 ısı sensöründen (Şekil 2.11) gelen analog sinyaller A/D dönüştürücü tarafından dijital sinyallere dönüştürülerek mikrodenetleyici tarafından işlenen bilgi hâline getirilir. İşlenen bu sinyaller çıkış birimi olan LCD'ye sıcaklık değeri olarak yazdırılır. Bu değer daha evvel belirlenmiş olan sıcaklık aralığı (20°C - 30°C oda sıcaklığı) ile karşılaştırılır sıcaklık değeri belirlenen sıcaklık değerlerinin altında ise mikrodenetleyicinin Port C'nin 3 numaralı portuna bağlı olan ısıtıcı çalışır. Sıcaklık değeri bu aralık değerinin üstüne çıktığında Port C'nin 4 numaralı portuna bağlı olan fan çalışır. LCD ekranının ilk satırında "OLCULEN SICAKLIK" yazısı bulunmakta ikinci satırında ise LM 35 ile ölçülen sıcaklık değeri yer almaktadır.

2.4.1. Devrenin Malzemeleri

- PIC 16F877 4 Mhz mikrodenetleyici
- X1= 4Mhz kristal


- C1 = C2 = 22pf
- R1= 10K, R2=R3=R5=1K, R4=3.9K
- Fan, Isıtıcı
- RV1= 1K potansiyometre
- Q1=Q2= BC237
- LM 35 Isı Sensörü, 741 OP-AMP
- 2x16 LCD, 5V Röle

2.4.2. Devrenin Şeması

 

Şekil 2.12: PIC16F877 ile yapılan ısıtıcı ve fan kontrol devresi

2.4.3. Akış Diyagramı

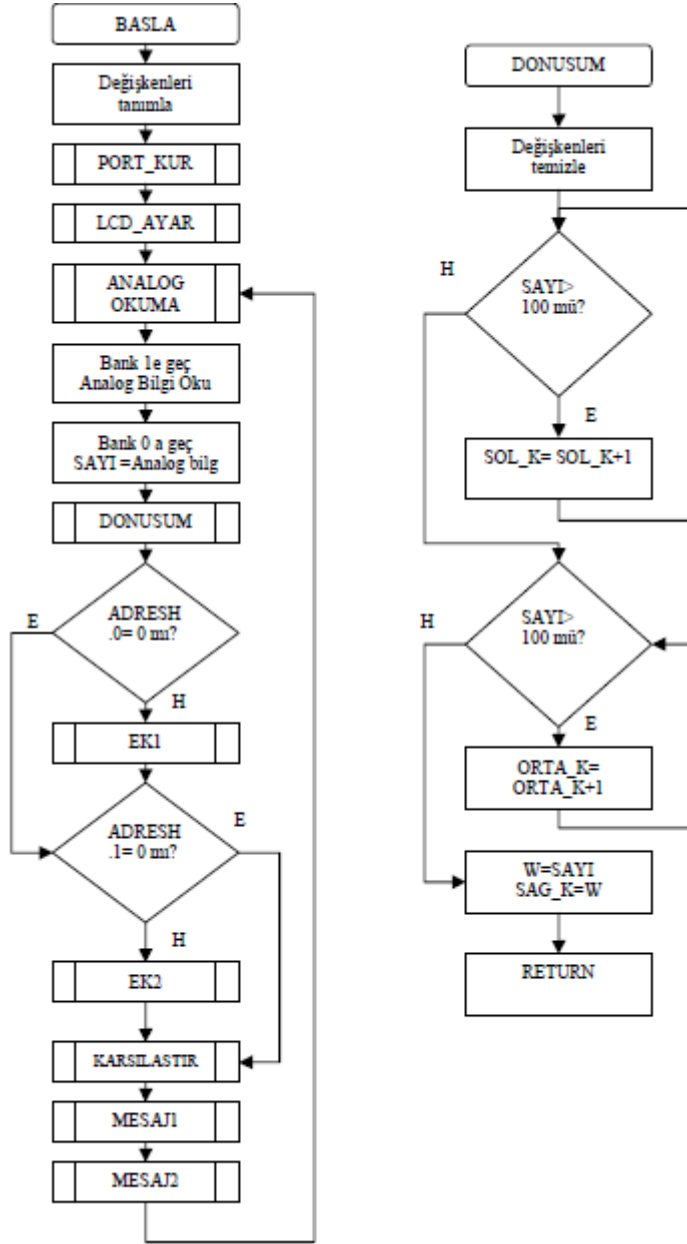

Tablo 2.8: Kontrol devresinin program akış diyagramı

2.4.4. Devrenin ASM Programı

=====ISITICI VE FAN KONTROL DEVRESİ ASM PROGRAMI=====

```

LIST          P=16F877
INCLUDE      "P16F877.INC"
#DEFINE     RS      PORTB,0
#DEFINE     RW      PORTB,1
#DEFINE     EN      PORTB,2
SOL_K      EQU     H'10'
ORTA_K     EQU     H'11'
SAG_K     EQU     H'12'
SAYI      EQU     H'13'
TEMP      EQU     H'14'
TEMP1     EQU     H'20'
TEMP2     EQU     H'21'
DEG       EQU     H'22'
SAYAC1    EQU     H'23'
SAYAC2    EQU     H'24'
Y1        EQU     H'25'
Y2        EQU     H'0A'
Y3        EQU     H'0B'
D1        EQU     H'0C'
D2        EQU     H'0D'
D3        EQU     H'0E'

```

```

BASLA;=====
      MOVLW      H'03'
      MOVWF     Y1          ;Y1= 3
      MOVLW      H'00'
      MOVWF     Y2          ;Y2=0
      MOVLW      H'00'
      MOVWF     Y3          ;Y3=0
      MOVLW      H'02'
      MOVWF     D1          ;D1=2
      MOVLW      H'00'
      MOVWF     D2          ;D2=0
      MOVLW      H'00'
      MOVWF     D3          ;D3=0
      CLRF      STATUS      ;STATUS temizle
      CLRF      PORTB       ;PORTB temizle
      CLRF      PORTD       ;PORTD temizle
      CLRF      PORTC       ;PORTC temizle
      CALL     PORT_KUR      ;Portları ayarla
      CALL     LCD_AYAR      ;LCD yi ayarla
DONGU
      CALL     ANALOG_OKUMA  ;Analog girişi kontrol et

```

BSF	STATUS,5	;Bank1 e geç
MOVF	ADRESL, W	;Analog bilgiyi oku
BCF	STATUS,5	;Bank 0 a geç
MOVWF	SAYI	;Analog giriş bilgisini SAYI ya ata
CALL	DONUSUM	;Okunan bilgiyi BCD'ye çevir
BTFSC	ADRESH,0	;9.bit "0" mı?
CALL	EK1	;Hayır, 9 biti ekle
BTFSC	ADRESH,1	;10. bit "0" mı?
CALL	EK2	;Hayır, 10. biti ekle
CALL	KARSILASTIR	;Karşılaştır alt programına git
CALL	MESAJ1	;LCD'ye yazı yaz
CALL	MESAJ2	;LCD'ye sıcaklığı yaz
GOTO	DONGU	

PORT_KUR;=====

BSF	STATUS, 5	;Bank 1
MOVLW	H'80'	;Sayı sağa kaydırılır.
MOVWF	ADCON1	
CLRF	TRISB	;B portu çıkış
CLRF	TRISD	;D portu çıkış
CLRF	TRISC	;C portu çıkış
BCF	STATUS, 5	;Bank 0
MOVLW	H'41'	;AN0 aktif
MOVWF	ADCON0	;A/D çevrim aktif
RETURN		

ANALOG_OKUMA;=====

BSF	ADCON0,GO	;A/D çevrime başla
DON		
BTFSS	PIR1, ADIF	;A/D çevrim bitti mi?
GOTO	DON	;Hayır geri dön
RETURN		

DONUSUM;=====

CLRF	SOL_K	;Sol karakteri sil
CLRF	ORTA_K	;Orta karakteri sil
CLRF	SAG_K	;Sağ karakteri sil
SOL		
MOVLW	H'64'	;W →D'100'
SUBWF	SAYI,W	;W = SAYI- W
BTFSC	STATUS,C	;Sayı 100' den büyük mü?
GOTO	SOL2	;Evet SOL2 ye git
ORTA		

```

    MOVLW    H'0A'           ;W →D'10'
    SUBWF    SAYI,W          ;W= SAYI -W
    BTFSC    STATUS,C        ;Sayı 10'dan büyük mü?
    GOTO     ORTA2           ;Evet ORTA2'ye git
    MOVF     SAYI,W          ;W = SAYI
    MOVWF    SAG_K           ;W yi sağ karaktere aktar
    RETURN

SOL2
    INCF     SOL_K,F         ;Sol karakteri bir artır
    MOVWF    SAYI           ;W'yi SAYI değişkenine aktar
    GOTO     SOL             ;SOL etiketine geri dön

ORTA2
    INCF     ORTA_K,F        ;Orta karakteri bir artır
    MOVWF    SAYI           ;W'yi SAYI değişkenine aktar
    GOTO     ORTA           ;ORTA etiketine geri dön

EKL1;=====
    MOVLW    H'06'           ;ADRESH 0. biti "1" ise
    ADDWF    SAG_K,F         ;Sayıya 256 eklenir.
    MOVLW    H'0A'           ;Sağ karaktere D'6' ekle
    SUBWF    SAG_K,W         ;Sağ karakter 10'dan büyük mü?
    BTFSS    STATUS,C        ;
    GOTO     EKLE2           ;Hayır EKLE2'ye git
    MOVWF    SAG_K           ;
    INCF     ORTA_K          ;Orta karakteri bir artır

EKLE2
    MOVLW    H'05'           ;Orta karaktere D'5' ekle
    ADDWF    ORTA_K,F        ;Orta karakter 10'dan büyük mü?
    MOVLW    H'0A'           ;
    SUBWF    ORTA_K,W        ;
    BTFSS    STATUS,C        ;
    GOTO     EKLE3           ;
    MOVWF    ORTA_K          ;
    INCF     SOL_K           ;Sol karakteri bir artır

EKLE3
    MOVLW    H'02'           ;Sol karaktere D'2' sayısını ekle
    ADDWF    SOL_K          ;
    RETURN

EKL2;=====
    MOVLW    H'02'           ;ADRESH 1. biti "1" ise
    ADDWF    SAG_K,F         ;Sayıya 512 ilave edilir

```

```

MOVLW    H'0A'           ;Sağ karaktere D'2' eklenir
SUBWF    SAG_K,W         ;Sayı 10'dan büyük mü?
BTSS     STATUS,C
GOTO     EKLE4           ;Hayır EKLE4 değişkenine git
MOVWF    SAG_K
INCF     ORTA_K          ;Orta karakteri bir artır

EKLE4
MOVLW    H'01'           ;Orta karaktere D'1' sayısını ilave et
ADDWF    ORTA_K,F
MOVLW    H'0A'           ;Orta karakter 10'dan büyük mü?
SUBWF    ORTA_K,W
BTSS     STATUS,C
GOTO     EKLE5           ;Hayır EKLE5 değişkenine git
MOVWF    ORTA_K
INCF     SOL_K           ;Sol karakteri bir artır

EKLE5
MOVLW    H'05'           ;Sol karaktere D'5'sayısını ilave et
ADDWF    SOL_K
RETURN

```

```

LCD_AYAR;=====
CLRF     PORTB           ;PortB temizle
CALL     GECIKME1        ;LCD nin açılması için bekle
MOVLW    H'38'           ;8 bit , çift satır aktif
CALL     LCD_YAZ
CALL     LCD_SIL         ;LCD sil
MOVL     W H'0C'
CALL     LCD_YAZ         ;LCD on
MOVLW    H'06'
CALL     LCD_YAZ         ;Kursör- 1 artan mod
RETURN

```

```

LCD_YAZ;=====
MOVWF    TEMP            ;TEMP ← W
CALL     BF_TEST         ;BF bitini test et
BCF      RW              ;RW → 0 Yaz
BCF      RS              ;RS →0 Komut
BSF      EN              ;E ← 1
MOVF     TEMP,W          ;W ←TEMP
MOVWF    PORTD           ;LCD'ye gönder
BCF      EN              ;E ← 1
RETURN

```

```

LCD_SIL;=====
    MOVLW    H'01'
    CALL     LCD_YAZ           ;Ekranı temizle, kursör 1.satır 1.sütunda
    RETURN

```

```

BF_TEST;=====
    BSF      STATUS,5        ;BANK 1
    MOVLW    H'FF'          ;W ← 'FF'
    MOVWF    TRISD          ;PORT D giriş
    BCF      STATUS,5        ;BANK 0
    BCF      RS              ;RS → 0 Komut
    BSF      RW              ;RW → 1 Oku
    BSF      EN              ;E ← 1
    MOVF     PORTD,W        ;W ← PORT D
    BCF      EN              ;E ← 0
    MOVWF    TEMP1          ;TEMP1 ← W
    BTFSC    TEMP1,7        ;BF'yi kontrol et "0" mı?
    GOTO     BF_TEST        ;Hayır tekrar test et
    BCF      RW              ;RW → 0 Yaz
    BSF      STATUS,5        ;BANK 1
    MOVLW    H'00'          ;PORT D çıkış
    MOVWF    TRISD
    BCF      STATUS,5        ;BANK 0
    RETURN

```

```

LCD_YAZ 2;=====
    MOVWF    TEMP2          ;TEMP2 ← W
    CALL     BF_TEST        ;BF yi kontrol et
    BCF      RW              ;RW → 0 Yaz
    BSF      RS              ;RS → 1 Veri
    BSF      EN              ;E ← 1
    MOVF     TEMP2,W        ;W ← TEMP2
    MOVWF    PORTD          ;LCD ye gönder
    BCF      EN              ;E ← 0
    RETURN

```

```

MESAJ1;=====
    MOVLW    H'80'          ;1. satırın 1.sütun aktif
    CALL     LCD_YAZ
    MOVLW    0
M1      MOVWF    DEG        ;DEG =0
    CALL     MESAJ_VERI    ;Mesajı al

```

```

        ANDLW      H'FF'
        BTFSC     STATUS,Z           ;Mesajın sonu geldi mi?
        GOTO      MESAJ_SON         ;Evet geri dön
        CALL      LCD_YAZ2          ;Hayır LCD'ye karakter gönder
        MOVF      DEG, W            ;W ← DEG
        ADDLW     1                  ;W = W +1
        GOTO      M1                ;M1 etiketine git
MESAJ_SON
        RETURN

MESAJ2;=====
        MOVLW     H'C0'             ;2. satırın 1. sütunu aktif
        CALL      LCD_YAZ
        MOVLW     H'0F'
        ANDWF     SOL_K,F
        MOVLW     D'0'              ;W ← 0
        SUBWF     SOL_K,W           ;W= SOL_K -W
        BTFSS     STATUS,Z         ;SONUÇ "0" mı?
        GOTO      SOL_YAZ          ;Hayır SOL_YAZ etiketine git
SOL_BOS
        MOVLW     H'20'             ;W← 20
        MOVWF     SOL_K            ;SOL_K ← W
        GOTO      GIT1            ;GIT1
SOL_YAZ
        MOVLW     H'30'             ;Sol karaktere h'30' ekle
        ADDWF     SOL_K,W           ;LCD'ye gönder
        CALL      LCD_YAZ2
GIT1
        MOVLW     H'30'             ;Orta karaktere h'30' ekle
        ADDWF     ORTA_K,W
        CALL      LCD_YAZ2         ;LCD'ye gönder
        MOVLW     H'2C'             ;LCD'ye " ," karakterini gönder
        CALL      LCD_YAZ2         ;Sağ karaktere h'30' ekle
        MOVLW     H'30'
        ADDWF     SAG_K,W
        CALL      LCD_YAZ2         ;LCD'ye gönder
        MOVLW     ' '
        CALL      LCD_YAZ2         ;LCD'ye " ° " karakterini gönder
        MOVLW     B'11011111'
        CALL      LCD_YAZ2
        MOVLW     'C'              ;LCD'ye "C" yaz
        CALL      LCD_YAZ2
        RETURN

```


GECIKME1;=====

MOVLW D'60'
MOVWF SAYAC1
A1
MOVLW D'50'
MOVWF SAYAC2
A2
DECFSZ SAYAC2,F
GOTO A2
DECFSZ SAYAC1,F
GOTO A1
RETURN

KARSILASTIR;=====

MOVF Y1,W ;Sıcaklığın yüksek sınırını kontrol et
SUBWF SOL_K,W ;Sayının rakamları tek tek kontrol edilir
BTFSZ STATUS,Z ;Sol karakter üst sınıra eşit mi?
GOTO K1 ;Evet K1'e git
BTFSZ STATUS,C
GOTO KK
CALL SOGUT ;Sıcaklık fazla ise Fanı çalıştır
RETURN
K1
MOVF Y2,W ;Orta karakter ile referansı
SUBWF ORTA_K,W ;karşılaştır
BTFSZ STATUS,Z ;İki sayı birbirine eşit mi?
GOTO K2 ;Evet K2'e git
BTFSZ STATUS,C
GOTO KK
CALL SOGUT ;Sıcaklık fazla ise Fanı çalıştır
RETURN
K2
MOVF Y3,W ;Orta karakter ile referansı
SUBWF SAG_K,W ;karşılaştır
BTFSZ STATUS,C ;İki sayı birbirine eşit mi?
GOTO KK
CALL OGUT ;Sıcaklık fazla ise Fanı çalıştır
RETURN
KK
MOVF D1,W ;Sıcaklığın düşük sınırını kontrol et
SUBWF SOL_K,W ;Sayının rakamları tek tek kontrol edilir
BTFSZ STATUS,Z ;Sol karakter alt sınıra eşit mi?

```

GOTO      K3                ;Evet K3 etiketine git
BTFSS    STATUS,C
CALL     ISIT                ;Sıcaklık düşük ise ısıtıcıyı çalıştır
RETURN

K3
MOVWF    D2,W
SUBWF    ORTA_K,W
BTFSC    STATUS,Z
GOTO     K4
BTFSS    STATUS,C
CALL     ISIT                ;Sıcaklık düşük ise ısıtıcıyı çalıştır
RETURN

K4
MOVWF    D3,W
SUBWF    SAG_K,W
BTFSS    STATUS,C
CALL     ISIT                ;Sıcaklık düşük ise ısıtıcıyı çalıştır
RETURN

ISIT;=====
BSF      PORTC,1            ;Isıtıcıyı çalıştır
RETURN

SOGUT;=====
BSF      PORTC,2            ;Fanı çalıştır
RETURN

MESAJ_VERI;=====
ADDWF    PCL ,1            ;PCL = PCL + W ile veriyi adresle
RETLW    'O'
RETLW    'L'
RETLW    'C'
RETLW    'U'
RETLW    'L'
RETLW    'E'
RETLW    'N'
RETLW    ''
RETLW    'S'
RETLW    'T'
RETLW    'C'
RETLW    'A'
RETLW    'K'
RETLW    'L'

```

```
RETLW 'I'  
RETLW 'K'  
RETLW 0  
MOVF  
RETURN  
END
```

PCL,W

;İstenilen karakteri W registerine al

UYGULAMA FAALİYETİ

Şekil 2.12 deki uygulama devresini yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kurulacak sistem için ihtiyaçları tespit ediniz.	➤ Kullandığımız devre elemanlarının özelliklerini internetten araştırınız.
➤ İhtiyacı karşılayacak mikrodenetleyiciyi seçiniz.	➤ Mikrodenetleyici olarak PIC 16F877A kullanınız.
➤ Analog veri için gerekli hesaplamaları yapınız.	➤ Matematiksel işlemleri dikkatli şekilde yapınız.
➤ Sistemin mikrodenetleyici programını yazınız.	➤ Programı yazdıktan sonra MPLAB ile PROTEUS programlarında deneyiniz.
➤ Programı mikrodenetleyiciye yükleyiniz.	➤ Programı mikrodenetleyiciye yüklerken kullanılan pic programlayıcıya uygun yazılım kullanınız.
➤ Çevre elemanları ve analog veri sağlayan elemanlar ile devreyi kurunuz.	➤ Devrenin montajını yapmadan önce breadboard üzerinde kurarak deneyiniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadıklarınız için **Hayır** kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Kurulacak sistem için ihtiyaçları tespit edebildiniz mi?		
2. İhtiyacı karşılayacak mikrodenetleyiciyi seçebildiniz mi?		
3. Analog veri için gerekli hesaplamaları yapabildiniz mi?		
4. Sistemin mikrodenetleyici programını yazabildiniz mi?		
5. Programı mikrodenetleyiciye yükleyebildiniz mi?		
6. Çevre elemanları ve analog veri sağlayan elemanlar ile devreyi kurabildiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

- 1.() PIC 16F84 2 porta, 16F877 ise 5 porta sahiptir.
- 2.() PIC 16F877 8K flash program belleğine, PIC 16F84 1K flash program belleğine sahiptir
- 3.() PIC 16F877 40MHz' e kadar osilatör kullanılır.
- 4.() PIC 16F877 A/D Birimine sahip değildir.
- 5.() Akış diyagramı program yazmak için kullanabileceğimiz temel bir yöntemdir.
- 6.() PWM yöntemi motor hız kontrolünde kullanılmaz.
- 7.() LM35 ısı sensörüdür.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Picbasic pro programı ile programlama yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Picbasic ile Pic C arasındaki farkları araştırınız.
- Picbasic programlama dilinin komutlarını araştırınız.
- Picbasic pro derleyicisinin özelliklerini ve kullanımını araştırınız.
- Araştırma işlemleri için internet ortamından yararlanabilirsiniz.

3. PIC BASIC PRO İLE PROGRAMLAMA

Assembly diliyle yazılan program uzadıkça hem karmaşıklaşır hem de zorlaşır. Bundan dolayı alternatif programlama dilleri geliştirilmiştir. Bu programlar basic ve C tabanlı olmak üzere ikiye ayrılır. Basic tabanlı olan program “PicBasic Pro”, C tabanlı olan da “Pic C” programlarıdır.

PicBasic PIC mikrodenetleyicileri programlamak için Micro Engineering Labs firması tarafından geliştirilen Qbasic programlama diline benzeyen kod geliştirme aracıdır. PIC mikroassembler ile sayfalarca kod yazmaktansa, üst seviyeli derleyicilerle (Picbasic, pic C) çalışmak, programcıya hem zaman kazandıracak hem de programı sadeleştirecektir. Picbasic Pro ile LCD sürme, A/D çevirimi, PWM üretme gibi zor olan işleri zahmetsizce yürütmeyi sağlamaktadır.

3.1. Programlama Kuralları

- Etiketlerden sonra mutlaka (:) iki nokta üst üste kullanılmalıdır.
- Değişkenler “VAR” sözcüğü ile tanımlanır. Değişkenler “bit”, “byte” ve “word” tipinde olabilir. Değişkene istediğimiz ismi verebiliriz.
- Sabitler “CON” sözcüğü ile tanımlanır. Sabite programda başka değer atanmaz.
- Stringler “ ” tırnak arasına yazılır.
- Sabitler, desimal (100), binary (%101), heksadesimal (\$100) olarak kullanılır.
- Açıklama satırı “REM” veya () tek tırnak ile başlar.
- Birden fazla komutu aynı satırda kullanılırken araya (:) iki nokta üst üste konur.
- Portlar PORTA= %10001111, PortA= \$8F şeklinde tanımlanır.
- Pinler, PORTB.1= 1 şeklinde tanımlanır.
- A portunun tüm bacakları çıkış ise → TRISA = %00000000 tanımlanır.

- B portunun tüm bacakları giriş ise → TRISB = %11111111 tanımlanır.
- C portunun tek sayılı bacaklarını giriş, çift sayılı bacaklarını çıkış yapmak için →TRISC = % 10101010 şeklinde tanımlanır.
- A portunun 0 nu'lı bitini çıkış yapmak için →TRISA.0 = 0 şeklinde tanımlanır.
- Ek dosya yüklemek için INCLUDE komutu →INCLUDE "modedefs.bas" şeklinde tanımlanır.

3.1.1. Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri IF...THEN ifadesiyle beraber kullanılır.

Karşılaştırma Operatörleri	Açıklama
= veya ==	Eşittir
<> veya !=	Eşit değil
<	Küçük
>	Büyük
<=	Küçük eşit
>=	Büyük eşit

Tablo 3.1: Karşılaştırma operatör açıklamaları

Örnek:

If sayac > 6 then son ' Sayac 6 sayısından büyükse son etiketine git.

3.1.2. Aritmetik Operatörler

Aritmetik Operatör	Açıklama
+	Toplama
-	Çıkarma
*	Çarpma
**	Çarpmanın üst 16 bitini elde etme
*/	Çarpmanın ortadaki 16 bitini elde etme
/	Bölme
<<	Sola Kaydırma
>>	Sağa Kaydırma
&	Bit AND'leme
	Bit OR'lama
~	Bit NOT'lama

Tablo 3.2: Aritmetik operatör açıklamaları

Örnek:

X = Y << 2 ' Y değişkenini 2 bit sola kaydır ve X değişkenine ata

$X = X / 10$ ‘ X deęişkenini 10’a bl ve X deęişkenine ata

ABS

Sayının mutlak deęerini alır.

$X = ABS Y$

SQR

Sayının karekkn alır.

$X = SQR Y$

MAX – MIN

İki sayıdan byk veya kk olanını bulmak iin kullanılır.

$X = Y MAX 100$ ‘Y deęişkeni ile 100 deęişkeni arasından byk olanı X’e ata

$X = Y MIN 10$ ‘Y deęişkeni ile 10 deęişkeni arasından kk olanı X’e ata

COS

Radyan cinsinden verilen bir aının kosinsn bulur. Elde edilen sonu 8 bittir. 0 – 359 ° olarak bilinen aıların karřılıęı, 0-255 arasında binary sayılarla gsterilir.

rneęin, $90^\circ = 64$, $180^\circ = 128$ ’dir.

Sonu = (Derece/360)*256 →forml ile hesaplanır.

SIN

Radyan cinsinden verilen bir aının sinsn bulur. Elde edilen sonu 8 bittir.

DCD

8 veya 16 bitlik binary bir sayı zerine istenilen bir bitin deęerini “1” yapar. Dięer bitlerin deęeri “0” olur.

$X = DCD 5$ ‘ X deęişkenine 00001000 sayısını yerleřtirir.

DIG

Desimal bir sayının istenilen bir bitini elde etmeye yarar.

$X = 593$

$X1 = X DIG 0$ ‘ X1 ierięi “5” olur.

NCD

Binary bir sayının ierisindeki en soldaki “1”in sırası ka ise bu sayıyı elde eder. Eęer hibir dijit “1” deęilse sonu “0” dır.

$X = NCD \%10001001$ ‘ X deęişkenine 7 sayısı atanır.

REV

Binary bir sayının içerisinde belirtilen bir bitten sağa doğru tüm bitlerin tersini alır. Bitlerin numaralandırılması 1 den başlar.

X = %01100100

Y = X REV 4 ‘ Y = %01101011 olarak atanır.

3.2. Karar Verme ve Döngü İşlemleri

3.2.1. GOTO Komutu

Koşulsuz dallanma komutudur. GOTO komutundan sonra etiket yazılır ve program etiketin bulunduğu konumdan devam eder.

Kullanımı

GOTO devam ‘devam etiketine git.

devam:

3.2.2. IF... THEN Komutu

Koşullu dallanma komutudur. IF... THEN karşılaştırılan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu değerlendirerek farklı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. IF komutundan sonra “şart” yazılır, şart doğruysa THEN komutundan sonraki işlem gerçekleştirilir, yanlışsa bir alt satıra geçilir.

Kullanımı:

IF şart THEN Etiket (İşlem)

IF...THEN kullanımının dışında ELSE ve ENDIF komutlarıyla grup hâlinde çalışması da kullanılabilir.

Kullanımı:

```
IF şart THEN
    İşlemler.....
ELSE
    İşlemler.....
ENDIF
```

Örnek:

IF...THEN komutunun kullanıldığı bir örnek programdır. PortA.0’ıncı portuna bağlı

olan bir butona basıldığında PortB.1'inci portundaki LED'i yakan programdır.

'Program1.bas
'PIC : 16F84

```
TRISA.0=1          'PortA 0.biti giriş
TRISB = %00000000 'PortB çıkış
PORTB = 0          'LED'i söndür
DON:
IF PORTA.0 = 0 THEN PORTB.1 = 1 ' Butona basılı ise LED'i yak
GOTO DON           'Butona basılı değilse DON etiketine git
END
```

3.2.3.BRANCH Komutu

Atanan değişkene bağlı olarak belirlenen etiketlerden birine dallanmayı sağlar. Eğer değişken "0" ise program ilk etikete allanır, "1" ise ikinci etikete dallanır. BRANCH komutuyla en fazla 256 etiket yazılabilir.

Kullanımı:

BRANCH değişken , [Etiket0, Etiket1, Etiket2....]

3.2.4. FOR...NEXT Komutu

Döngü düzenleme komutudur. FOR...NEXT arasına yazılan program parçasını istenilen sayıda tekrar etmek için kullanılır.

Kullanımı:

```
FOR sayaç = Başlangıç TO bitiş
.
    Komutlar
.
NEXT
```

Herhangi bir değişiklik yapılmazsa döngü her döndüğünde sayaç "1" artar. Adım miktarını değiştirmek için STEP komutu kullanılır. STEP komutundan sonra belirlenen sayıya göre döngünün dönüş adımı belirlenir.

Kullanımı:

FOR Sayaç = Başlangıç TO bitiş STEP adım

Komutlar

NEXT

3.2.5. WHILE... WEND Komutu

Şart doğru olduğu sürece WHILE...WEND arasındaki işlemler çalıştırılır. Şart yanlış ise WEND komutundan sonraki satırdan program devam eder.

Kullanımı:

WHILE şart

İşlemler.....

WEND

3.3. PBP Komutları

3.3.1. PAUSE Komutu

Programı belirlenen süre miktarınca durdurmak için kullanılır. PAUSE komutundan sonra yazılan değişken kadar “milisaniye” bekler. Maksimum bekleme süresi 16 bitlik bir değişken olduğundan 65535 ms’dir.

Kullanımı:

PAUSE Süre

PAUSE 500 ‘500 ms’lik gecikme yap.

3.3.2. PAUSEUS Komutu

Programı mikrosaniye süresince durdurur. Maksimum bekleme süresi 65535 µs’dir.

Kullanımı:

PAUSEUS Süre

PAUSEUS 500 ‘500 µs’lik gecikme yap.

3.3.3. GOSUB...RETURN Komutu

Alt programlara dallanmak için kullanılır. Alt program RETURN komutunu görünceye kadar çalışmasına devam eder. RETURN komutundan sonra program kaldığı yerden devam eder.

Kullanımı:

GOSUB Etiket

GOSUB Kesme

Kesme:

RETURN

3.3.4. Örnek Programlar

Yukarıda anlatılan komutları aşağıdaki örnekleri uygulayarak pekiştirebilirsiniz.

3.3.5. LED Flaşör Devresi

PortB nin 3. bitine bağlı olan LED'i 1sn aralıklarla yakıp söndüren uygulama devresidir. Bu devrede hem 16F84 hem de 16F877 entegresini kullanabilirsiniz. Sure CON 1000 'Sure değişkenine 1000 sayısını ata.

```
DON:      TRISB.3 = 0           ' PortB nin 3. bitini çıkış yap
          PORTB.3 = 1     ' LED'i yak
          PAUSE          Sure ' 1sn bekle
          PORTB.3 = 0     ' LED'i söndür
          PAUSE          Sure ' 1sn bekle
          GOTO          DON ' DON etiketine git
          END
```

3.3.6. Sayıcı Uygulama Devresi

16F877 entegresinin D portuna bağlı olan 8 LED ile 0–255 arası binary sayıcı uygulama programıdır.

```
DON:      SAYAC VAR BYTE   'SAYAC değişkenini tanımla
          TRISD = %00000000 'PORTD tüm portları çıkış
          PORTD = %00000000 'PORTD'yi temizle
          FOR SAYAC = 0 TO 255 ' 0 dan 255'e kadar dön
          PORTD = SAYAC      ' SAYAC değişkenini çıkışa aktar
          PAUSE          500 '500ms bekle
```

```

NEXT          ' SAYAC 255 değilse geri don
GOTO          DON          'DON etiketine git
END

```

3.3.7. Karşımaşek Uygulama Devresi

16F877'nin B portuna baęlı olan tüm LED'leri sırasıyla saęa ve sola kaydıran programdır.

```

SAYAC VAR BYTE          'SAYAC deęişkenini tanımla
TRISB = %00000000      'PORTB çıkış
PORTB = %00000000      'PORTB tüm LED'leri söndük
SAYAC = %00000001      ' SAYAC deęişkenine "1" sayısını yükle

SAG:
PORTB = SAYAC
PAUSE          500
SAYAC = SAYAC << 1
IF SAYAC.7 = 1 THEN SOL
GOTO          SAG

SOL:
PORTB = SAYAC
PAUSE          500
SAYAC = SAYAC >> 1
IF SAYAC.0 = 1 THEN SAG
GOTO          SOL
END

```

3.3.8. LCD Uygulama Devresi

LCD'ye veri göndermek için LCDOOUT komutu kullanılır.

- "# " işareti kullanılarak LCD'ye veri gönderilirse bu sayının ASCII karşılığı LCD'ye yazdırılır.
- Bir LCD'ye veri göndermeden önce en az 0.5 sn beklemek gerekir.
- LCD'ye komut göndermek için \$FE kullanılır.
- LCD'ye yazı yazmak için " " kullanılır.

Komut	Görevi
\$FE, 1	Ekranı siler.
\$FE, 2	Kursörü satır başına alır.
\$FE, \$0C	Kursörü görünmez hâle getirir.
\$FE, \$0E	Kursörü altçizgi biçimine alır.
\$FE, \$0F	Kursörü yanıp/söner yapar.
\$FE, \$10	Kursörü bir karakter sola alır.

\$FE, \$14	Kursörü bir karakter sağa alır.
\$FE, \$C0	Kursörü ikinci satırın başına alır.

Tablo 3.3: LCD komutları

LCD'ler 8 bitlik ve 4 bitlik veri yolu ile mikrodenetleyiciye bağlanabilir. (Ayrıntılı bilgi için Mikrodenetleyiciler ile Dijital Uygulamalar modülünü inceleyiniz.) LCDOUT komutu yalnızca LCD'ye veri yazmak için kullanılacaksa R/W bacağı toprağa bağlanır. LCD'nin bağlantı ayarlarını değiştirmek için DEFINE komutu kullanılır. Bu tanımlama programın başında yapılır. Aşağıdaki tanımlamalarda koyu renkli kısımlar değiştirilemez, açık renkli olan kısımlar ise programcı tarafından değiştirilebilir.

- **DEFINE LCD_DREG** PORTB 'LCD data portunu belirler.
- **DEFINE LCD_DBIT** 4 '4 bitlik veri yolu kullanıldığında data 'bitlerin başlangıcını belirler.(0 veya 4)
- **DEFINE LCD_RSREG** PORTB 'RS'nin bağlanacağı portu belirler.
- **DEFINE LCD_RSBIT** 1 'RS'nin bağlanacağı portun bitini belirler
- **DEFINE LCD_ERE** PORTB 'E'nin bağlanacağı portu belirler.
- **DEFINE LCD_EBIT** 0 'E'nin bağlanacağı portun bitini belirler.
- **DEFINE LCD_RWREG** PORTB 'RW'nin bağlanacağı portu belirler.
- **DEFINE LCD_RWBIT** 2 'RW'nin bağlanacağı portun bitini belirler.
- **DEFINE LCD_BITS** 4 'LCD veri yolu 4 bit veya 8 bit.
- **DEFINE LCD_LINES** 2 'LCD satır sayısını belirler.
- **DEFINE LCD_COMMANDUS** 2000 'Komut gecikme süresi µs cinsinden.
- **DEFINE LCD_DATAUS** 50 'Veri gecikme süresi µs cinsinden.

LCD ekranının ilk satırına "ELEKTRONİK", ikinci satırına da "ERKAN AVCI EML" yazan programı yazınız.

```

DEFINE LCD_DREG      PORTD      'LCD data portunu = ERKAN AVCI
EML" yazan program aşağıda verilmiştir.
DEFINE LCD_DBIT      4           '4 bitlik veri yolu kullanıldığında data
DEFINE LCD_RSREG     PORTB      'RS = PORTB
DEFINE LCD_RSBIT     1           'RS = PORTB.1
DEFINE LCD_ERE       PORTB      'E = PORTB
DEFINE LCD_EBIT      0           'E = PORTB.0
DEFINE LCD_BITS      8           'LCD veri yolu 8 bit.
DEFINE LCD_LINES     2           'LCD satır sayısı = 2
TRISD = %00000000
TRISB = %00000000

```

DON:

```

LCDOUT      $FE,1           'LCD ekranini temizle

```

PAUSE	500	'500ms bekle
LCDOUT	"ELEKTRONIK"	'1. satıra ELEKTRONIK yaz
PAUSE	500	'500ms bekle
LCDOUT	\$FE, \$C0	'Kursörü 2. satırın başına al
LCDOUT	"ERKAN AVCI EML"	'2. satıra veriyi yaz
PAUSE	100	'100ms bekle
GOTO	DON	'DON etiketine git
END		


3.4. Pic Basic Pro Programının Kullanımı

PBP uygulaması üç aşamada gerçekleştirilir.

- BAS uzantılı program dosyası oluşturulur.
- BAS dosyası PicBasic Pro ile derlenerek HEX dosyasına dönüştürülür.
- HEX dosyası PIC'e yüklenir. (Mikrodenetleyiciler ile Dijital İşlemler modülünü inceleyiniz.)


3.4.1. BAS Dosyasının Oluşturulması

PicBasic Pro derleyici komutlarını yazıp ".BAS" uzantılı bir dosya oluşturmak için bir metin editörü kullanılır. Metin editörü olarak NOTEPAD veya MPLAB programları kullanılabilir. Bu modüldeki uygulamalarda NOTEPAD programı kullanılmıştır. Kodlar yazıldıktan sonra DOSYA_ADI.BAS olarak kaydedilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu dosyanın PBP klasörüne kaydedilmesidir. Şekil 3.1, 3.2 ve 3.3' de MPLAB ile yazılma işlemleri görülmektedir.

 

Şekil 3.1: Programın BAS uzantılı olarak kaydedilmesi

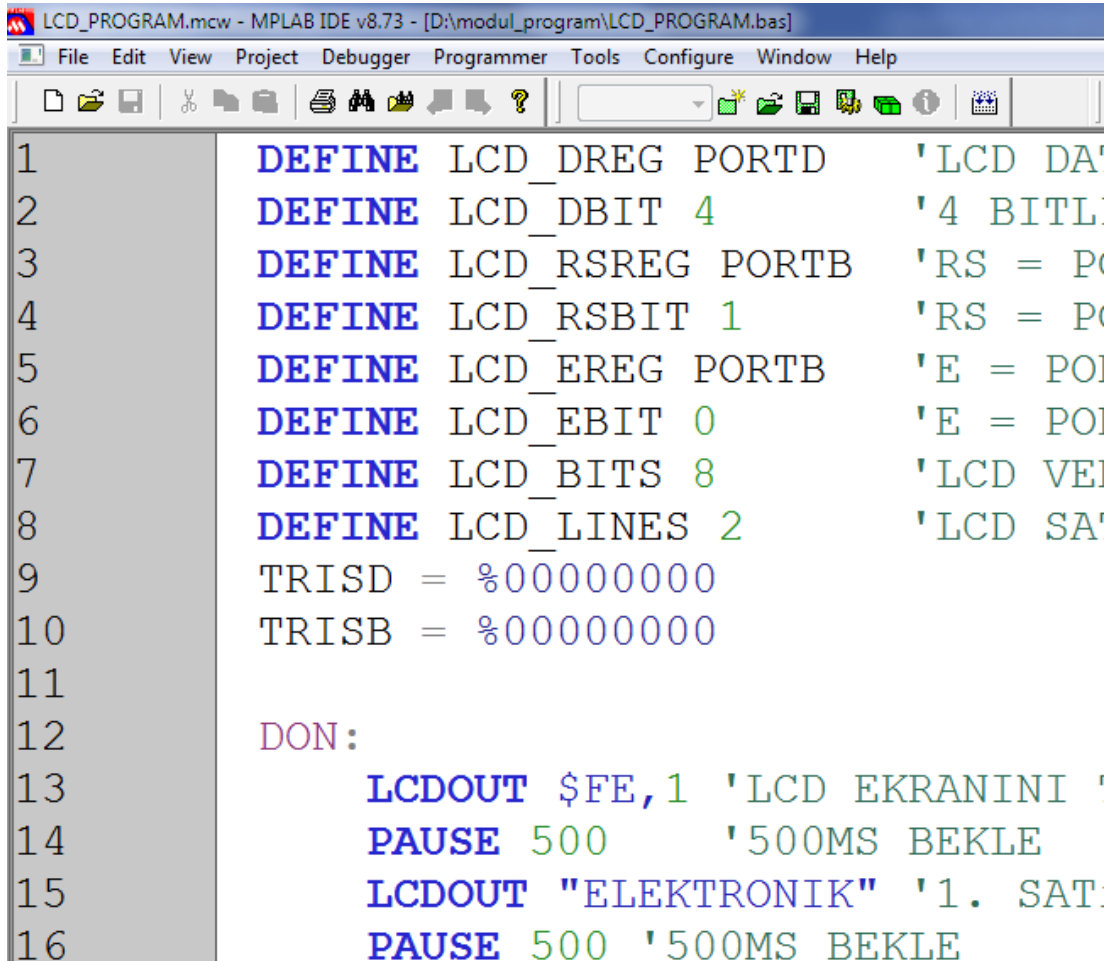
MPLAB' da çalışma yapılırken açılan çalışma sayfası (WORK SPACE) farklı kaydet (Save As) seçilerek bas uzantılı (LCD_PROGRAM.bas) olarak kaydedilir.



```
1  DEFINE LCD_DREG PORTD      'LCD DA
2  DEFINE LCD_DBIT 4          '4 BITL
3  DEFINE LCD_RSREG PORTB     'RS = PO
4  DEFINE LCD_RSBIT 1         'RS = PO
5  DEFINE LCD_EREG PORTB     'E = PO
6  DEFINE LCD_EBIT 0          'E = PO
7  DEFINE LCD_BITS 8          'LCD VEL
8  DEFINE LCD_LINES 2        'LCD SA
9  TRISD = %00000000
10 TRISB = %00000000
11
12 DON:
13     LCDOUT $FE,1 'LCD EKRANINI '
14     PAUSE 500     '500MS BEKLE
15     LCDOUT "ELEKTRONIK" '1. SATI
16     PAUSE 500     '500MS BEKLE
```

Şekil 3.2: Programın yazılması

Açılan pencerede program picbasic pro komutlarına göre yazılır. Yazıldıktan sonra kaydedilir.

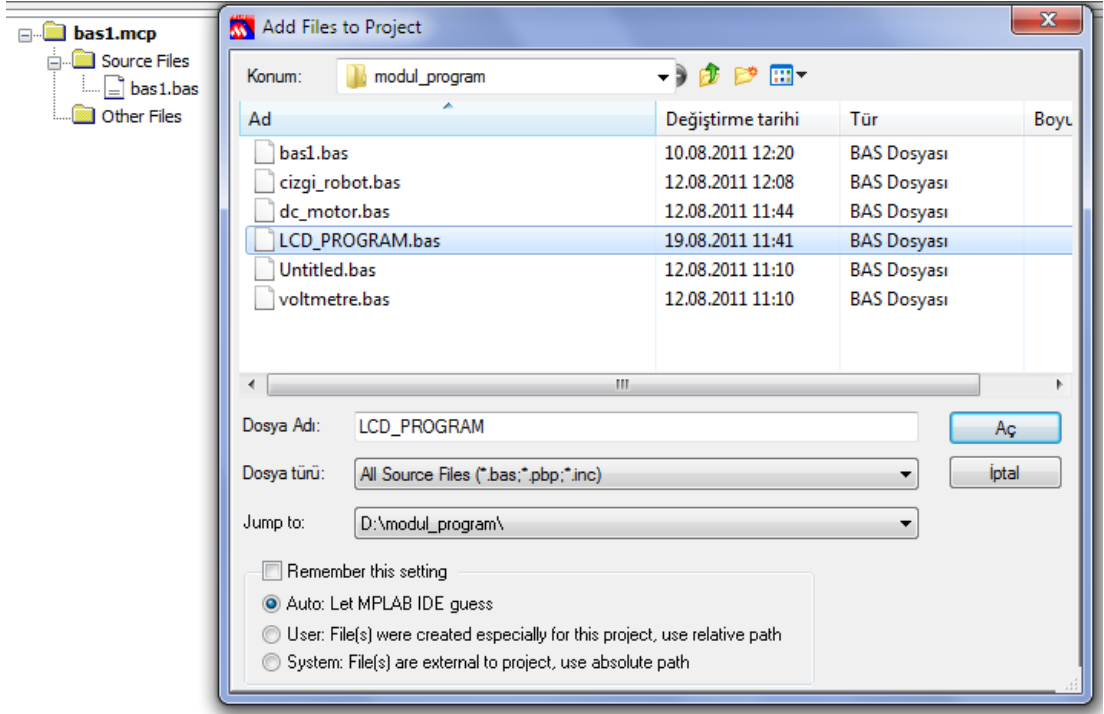


Şekil 3.3: Yazılan program oluşturulan projeye eklenmesi

Yazılan program, oluşturulmuş olan projenin Source Files kısmına eklenir.


3.4.2. BAS Dosyasının Derlenmesi

Derleme (Compile) işlemi Basic dilinde yazılan programın makine diline çevrilmesi (hex uzantılı dosyalar) işlemidir. Derleme sonucunda asm ve hex uzantılı dosyalar oluşur. Bu işemin yapılabilmesi için proje dosyası oluşturulmalıdır.

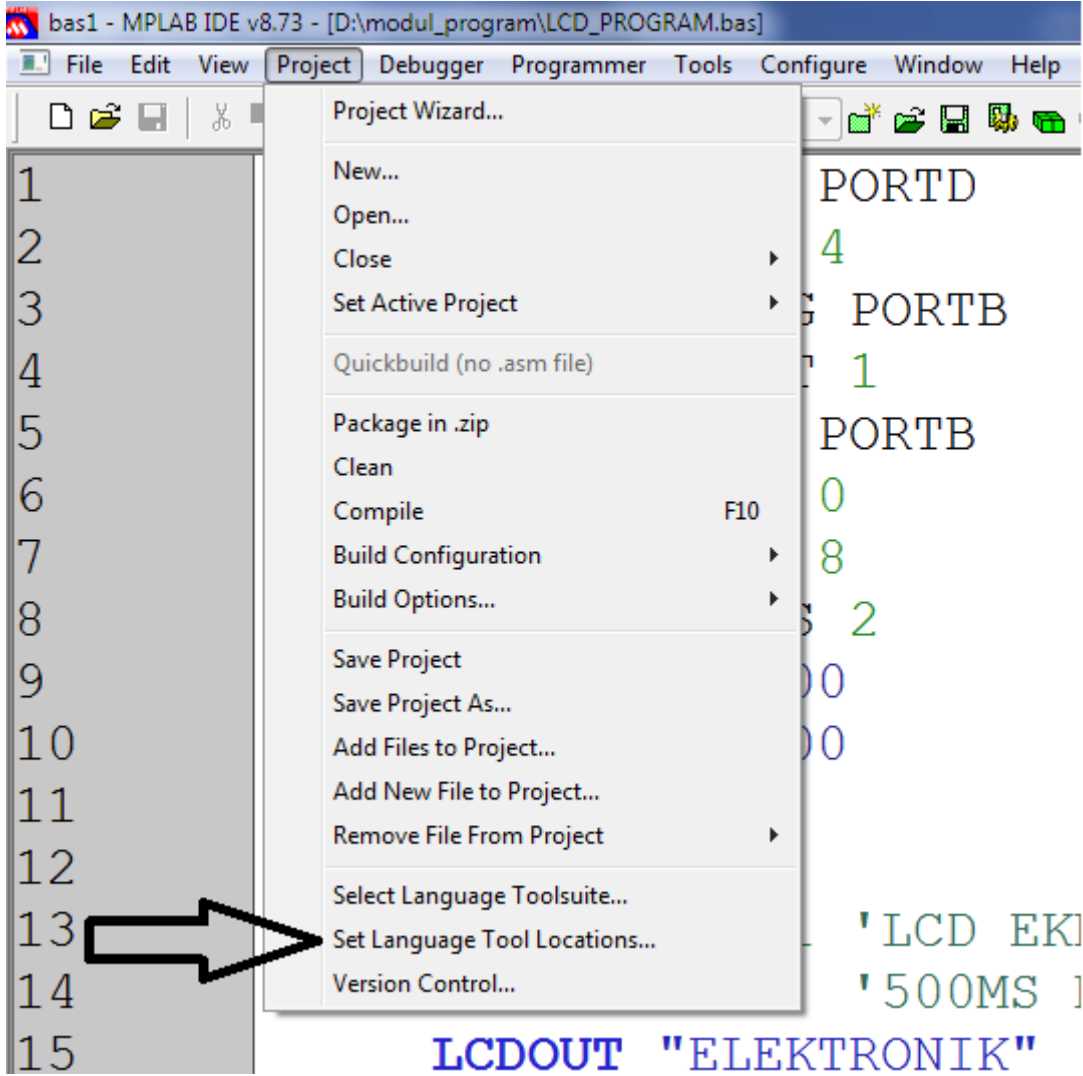


Şekil 3.4: Derleyici programın seçilmesi

Project menüsü seçilir. Set Language Tool Locations seçeneğinden derleyici olarak önceden kurulmuş olan PicBasic Pro programı seçilir.

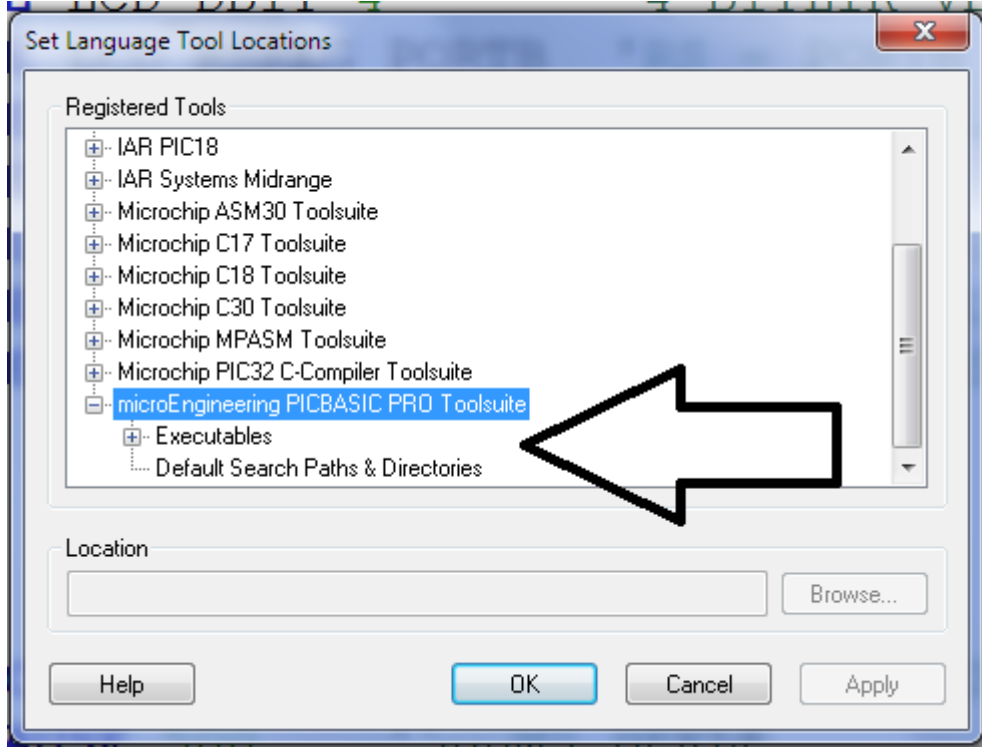


Şekil 3.5: Derleyici programı

Bu işlem gerçekleştirildikten sonra programın derlenmesi Project menüsünden Compile seçeneği seçilerek ya da F10 kısayol tuşuna basılarak yapılır.

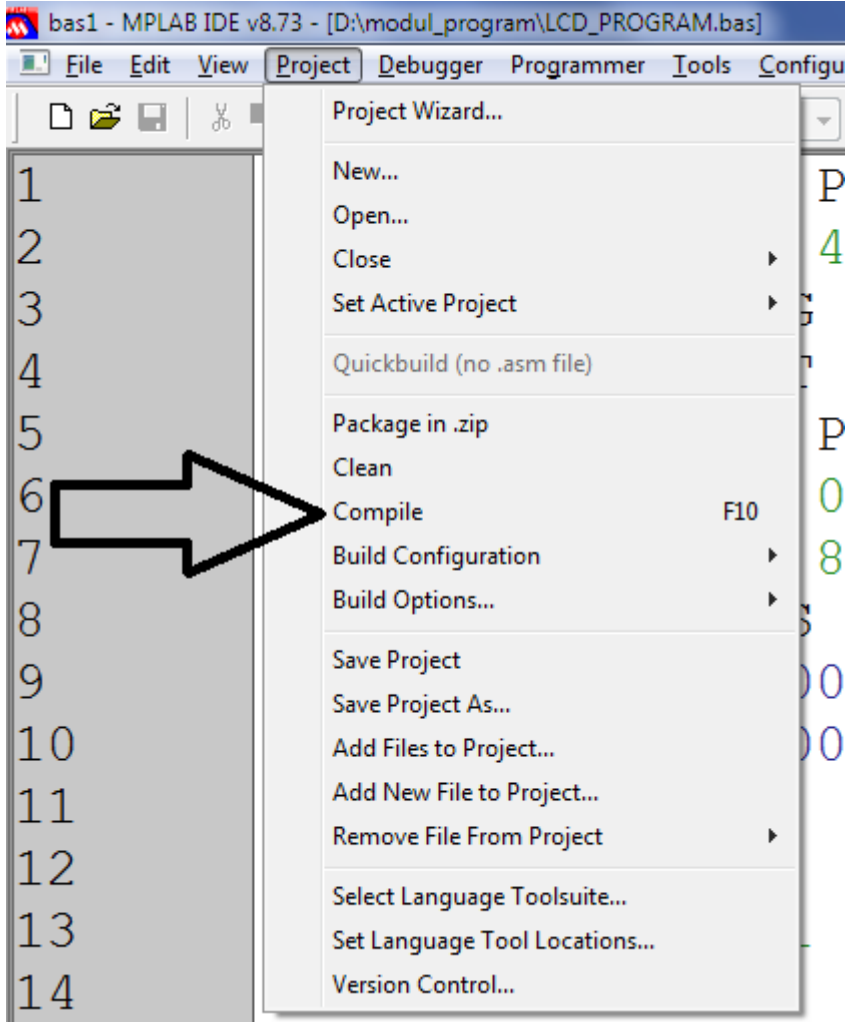

Şekil 3.6: Programın derlenmesi

Derleme işlemi sonucu başarılı ise yani herhangi bir yazım hatası yoksa Şekil 3.7'deki ekran çıktısı alınır.

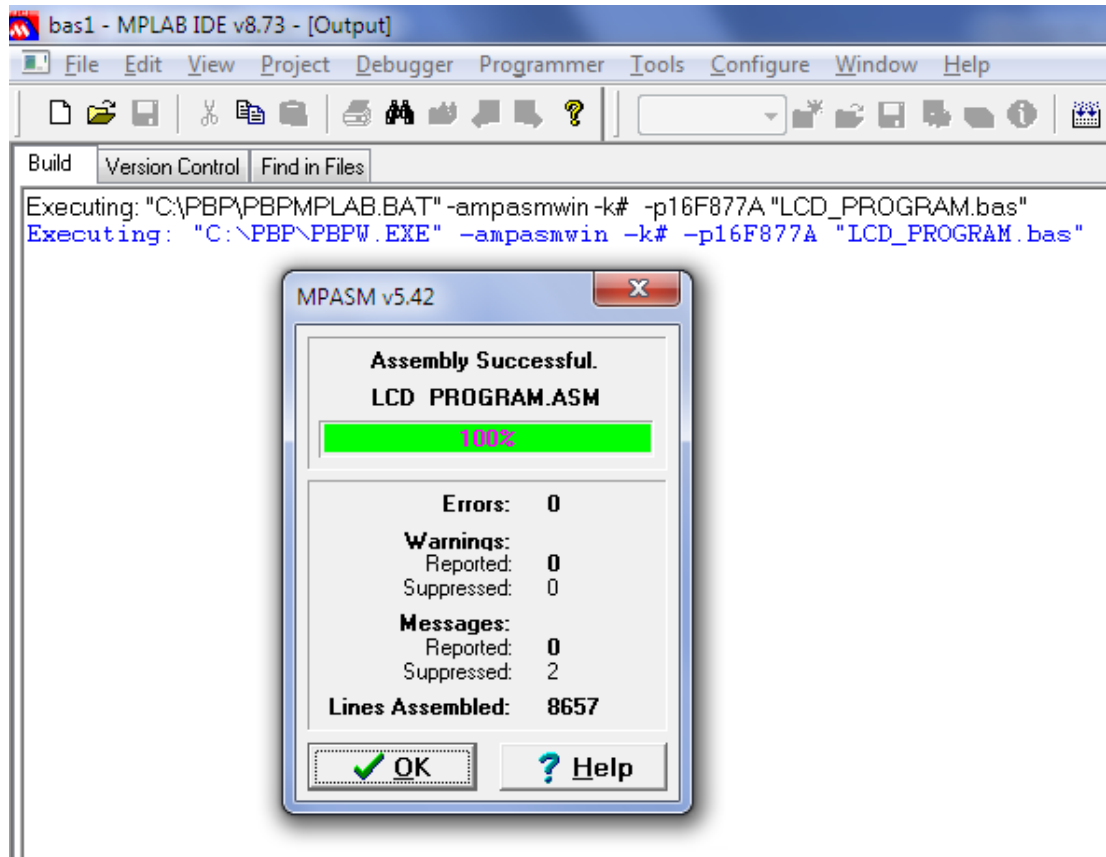

Şekil 3.7: Programın başarılı derlenmesi

UYGULAMA FAALİYETİ

3.3.5 - 3.3.6 - 3.3.7 - 3.3.8 başlıkları altındaki örnekleri uygulayınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kurulacak sistem için ihtiyaçları tespit ediniz.	➤ Kullandığınız devre elemanlarının özelliklerini internetten araştırınız.
➤ İhtiyacı karşılayacak mikrodenetleyiciyi seçiniz.	➤ Mikrodenetleyici olarak PIC 16F877A kullanınız.
➤ Sistemin mikrodenetleyici programını PIC Basic Pro ile yazınız.	➤ Programı yazdıktan sonra MPLAB ile PROTEUS programlarında deneyiniz.
➤ Programı mikrodenetleyiciye yükleyiniz.	➤ Programı mikrodenetleyiciye yüklerken kullanılan pic programlayıcıya uygun yazılım kullanınız.
➤ Çevre elemanları ve analog veri sağlayan elemanlar ile devreyi kurunuz.	➤ Devrenin montajını yapmadan önce breadboard üzerinde kurarak deneyiniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadıklarınız için **Hayır** kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Kurulacak sistem için ihtiyaçları tespit edebildiniz mi?		
2. İhtiyacı karşılayacak mikrodenetleyiciyi seçebildiniz mi?		
3. Analog veri için gerekli hesaplamaları yapabildiniz mi?		
4. Sistemin mikrodenetleyici programını yazabildiniz mi?		
5. Programı mikrodenetleyiciye yükleyebildiniz mi?		
6. Çevre elemanları ve analog veri sağlayan elemanlar ile devreyi kurabildiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

- 1.() Assembly dilinde yazılan programlar uzadıkça karmaşıklaştığından dolayı PicBasic Pro gibi yazılım dilleri kullanılır.
- 2.() PicBasic dilinde karşılaştırma komutları yoktur.
- 3.() PicBasic dilinde binari ifadeler “ % ” işareti ile kullanılır.
- 4.() PicBasic dilinde açıklama yapılacak ise “ karakteri kullanılır.
- 5.() GOTO komutu hem PicBasic hem Assembly dilinde aynı işlemi yapar.
- 6.() PicBasic dili LCD’ ye bilgi yazmada bize kolaylık sağlar.
- 7.() MPLAB programında PicBasic dili ile yazılan program derlenemez.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Picbasic pro programı ile uygulama devreleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- PBP ile yapılan termometre ve nemölçer uygulama devrelerini araştırınız.
- Araştırma işlemleri için internet ortamından yararlanabilirsiniz.

4. PIC BASIC İLE UYGULAMA DEVRELERİ

4.1. Voltmetre Uygulama Devresi

Öğrenme Faaliyeti 2' de anlattığımız gibi PIC 16F877 entegresi 10 bitlik 8 adet analog girişe sahiptir. PicBasic ile analog girişleri kontrol etmek için ADCIN komutu kullanılır.

Kullanımı:

ADCIN kanal, değişken

ADCIN komutu belirlenen kanaldan okuma yapar ve sonucu belirtilen değişkene aktarır.

ADCIN komutunun kullanılabilmesi için aşağıdaki işlemler yapılır.

- İstenilen bacakların giriş yapılması gerekir. Bunun için TRIS registeri kullanılır.
- İstenilen bacakların analog giriş için kullanılması için ADCON1 registeri kullanılır.
- ADCON1'in 7. biti ile sonucun sağa ya da sola hizalı olması belirlenir.
- 8 bitlik bir A/D çevrimde sonuç sola hizalı olmalı ve $ADCON1.7 = 0$ yapılmalıdır.
- 10 bitlik bir A/D çevrimde sonuç sağa hizalı olmalı ve $ADCON1.7 = 1$ yapılmalıdır.
- ADCIN ile yapılan okumada sayısal veriye dönüştürme işlemlerinde DEFINE ile tanımlamalar yapılmalıdır.
- **DEFINE ADC_BITS** 8° A/D çevrim çözünürlüğü (8 /10 bit)
- **DEFINE ADC_CLOCK** 3° Saat kaynağını ayarlar. (RC = 3)
- **DEFINE ADC_SAMPLEUS** 50 °Örnekleme sayısıdır. Birimi µs dir.

4.1.1. Devrenin Malzemeleri

- PIC 16F877 4 Mhz mikrodenetleyici
- C1 = C2 = 22pf , CRYSTAL= 4Mhz kristal
- R1= 10K, RV1= RV2 = 1K potansiyometre
- 2x16 LCD, Buton

Analog giriş olarak AN0 kanalı kullanılmıştır. Okunan analog bilgi sayı değişkenine aktarılmaktadır. Sayı değişkeni word tipinde tanımlandığından 16 bittir. Sayı değişkenin yüksek bitlerine ADRESH değişkeni aktarılır, düşük bitlerine ise ADRESL değişkeni aktarılır. Programda sağa kaymalı okuma yapıldığından okunan analog bilginin yüksek bitleri ADRESH'da, analog bilginin düşük bitleri ADRESL'de kaydedilir.


Analog bilgiden dijital bilgiye dönüştürülen bilgi SAYI değişkeninde saklanır. 10 bitlik okuma yapıldığından 5V (Ölçülen maks. gerilimdir.) maksimum değeri dijital olarak 1024 dijital bilgisine karşılık gelir. Örneğin;

2.5V için dijital bilgi $2.5 * 1024 / 5 = 512$ sayısına denk gelir.

Okunan dijital bilgi direkt olarak LCD'ye gönderilmez. İlk olarak gerilime dönüştürülür. Bunun için dijital bilgi 5/1024 sayısı ile çarpılır. (5 gerilimin maks. değeridir.) PIC Basic'te, bölme işleminden sonra virgülden sonraki sayılar doğrudan atılır. Yani floating point ya da yuvarlama olayı yoktur. Yaptığımız analog-dijital çeviricide virgülden sonraki rakam değerlerini kaybetmemek, hassasiyeti artırmak için okunan dijital bilgi 100 değeri ile çarpılır.

Elde edilen gerilim SAYI değişkeninde saklanır. Bu bilgi LCD'ye direk gönderilemediğinden sayının her dijiti ayrı bir karaktere aktarılır.

4.1.2. Devrenin Şeması

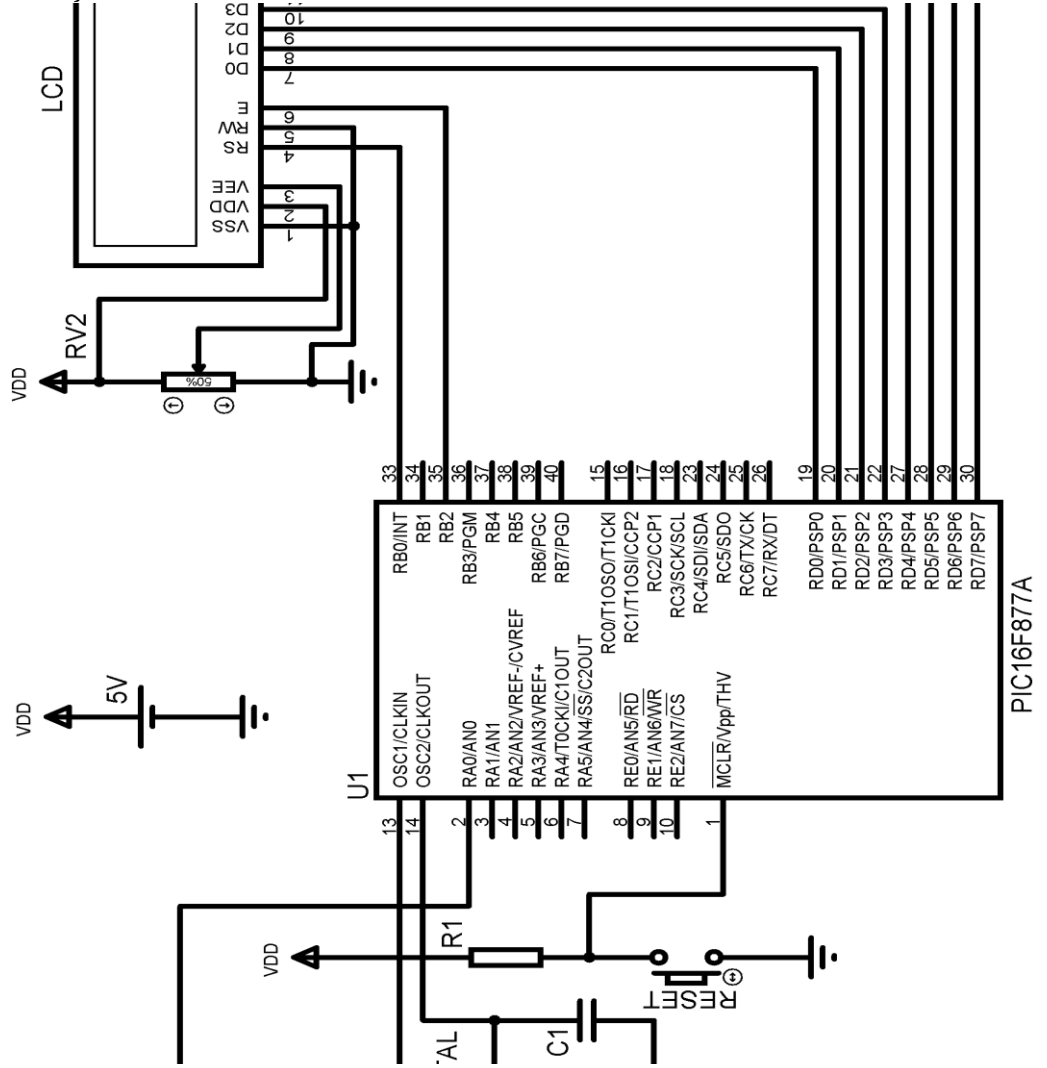

Şekil 4.1: Voltmetre uygulama devresi

4.1.3. Devrenin Asm Programı

```


DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 0
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 2
    
```

```

'LCD data portu = PortD
'data bitlerin başlangıcı = 0
'RS = PortB
'RS = PortB.0
'E = PortB
'E = PortB.2
    
```

DEFINE LCD_LINES 2	'2 satır aktif
DEFINE LCD_BITS 8	'8 bitlik veri yolu
DEFINE ADC_BITS 10	'A/D çevrim 10 bit
DEFINE ADC_CLOCK 3	'RC = 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50	'Örnekleme sayısı = 50µs
TRISA = %11111111	'PortA giriş
TRISD = %00000000	'PortD çıkış
TRISB = %00000000	'PortB çıkış
SAYI VAR WORD	'SAYI degiskenini Word olarak tanımla
SOL_K VAR BYTE	'SOL_K degiskenini tanımla
ORTA_K VAR BYTE	'ORTA_K degiskenini tanımla
SAG_K VAR BYTE	'SAG_K degiskenini tanımla
LSB VAR BYTE	'LSB degiskenini tanımla
LSB = 5000/1024	
ADCON1.7 = 1	'Sağa kaydırmalı olarak A/D yap
ADCON0 = \$41	'A/D çevrim aktif, Kanal 0 seçili
PAUSE 500	'500ms bekle
ADC_OKU:	
ADCON0.2=1	'GO = 1 yap yani A/D çevrime başla
DON:	
PAUSE 5	'5msn bekle
IF ADCON0.2=1 THEN GOTO DON	'A/D çevrim bitmediyse DON'e git
SAYI.HIGHBYTE = ADRESH	'SAYI'nın yüksek 8 biti = ADRESH
SAYI.LOWBYTE=ADRESL	'SAYI'nın düşük 8 biti = ADRESL
SAYI = SAYI*LSB/10	'Okunan dijital bilgi Volt olarak
LCDOUT \$FE, 1	'Ekranı temizle
SOL_K= SAYI DIG 2	'Sayının 2. dijitini sol karaktere aktar
ORTA_K= SAYI DIG 1	'Sayının 2. dijitini orta karaktere aktar
SAG_K= SAYI DIG 0	'Sayının 2. dijitini sağ karaktere aktar
LCDOUT \$FE,2	'Kursörü 1. satırın başına al
LCDOUT "OLCULEN GERILIM"	'Ekranı tırnak içindekini yaz
LCDOUT \$FE,\$C3	'Kursörü 2.satırın 3. sütununa al
LCDOUT #SOL_K, ".",#ORTA_K, #SAG_K, "V"	
'Ekranı sol, orta ve sağ karakteri yaz	
PAUSE 100	'100 ms bekle
GOTO ADC_OKU	'Geri dön
END	

4.1.4. Akış Diyagramı

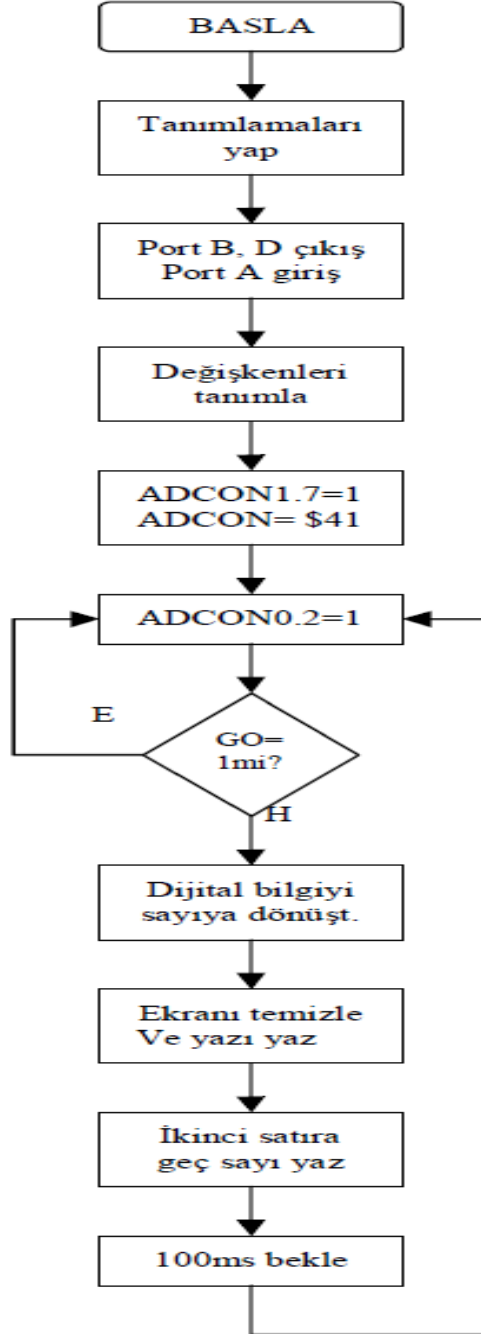


Tablo 4.1: Voltmetre devresi programı akış diyagramı

4.2. DC Motor Devir Ayar Uygulama Devresi

4.2.1. Devrenin Malzemeleri


- PIC 16F84A 4 Mhz mikrodenetleyici
- C1 = C2 = 22pf, CRYSTAL= 4Mhz kristal
- R2= R3 = R4 = R5 = R6 = R7 = R8 = 1K
- R1=R9 = 10K, Q1 = BC237, Q2 = BD135, 12V DC Motor
- 2x16 LCD, Buton

4.2.1. Devrenin Şeması

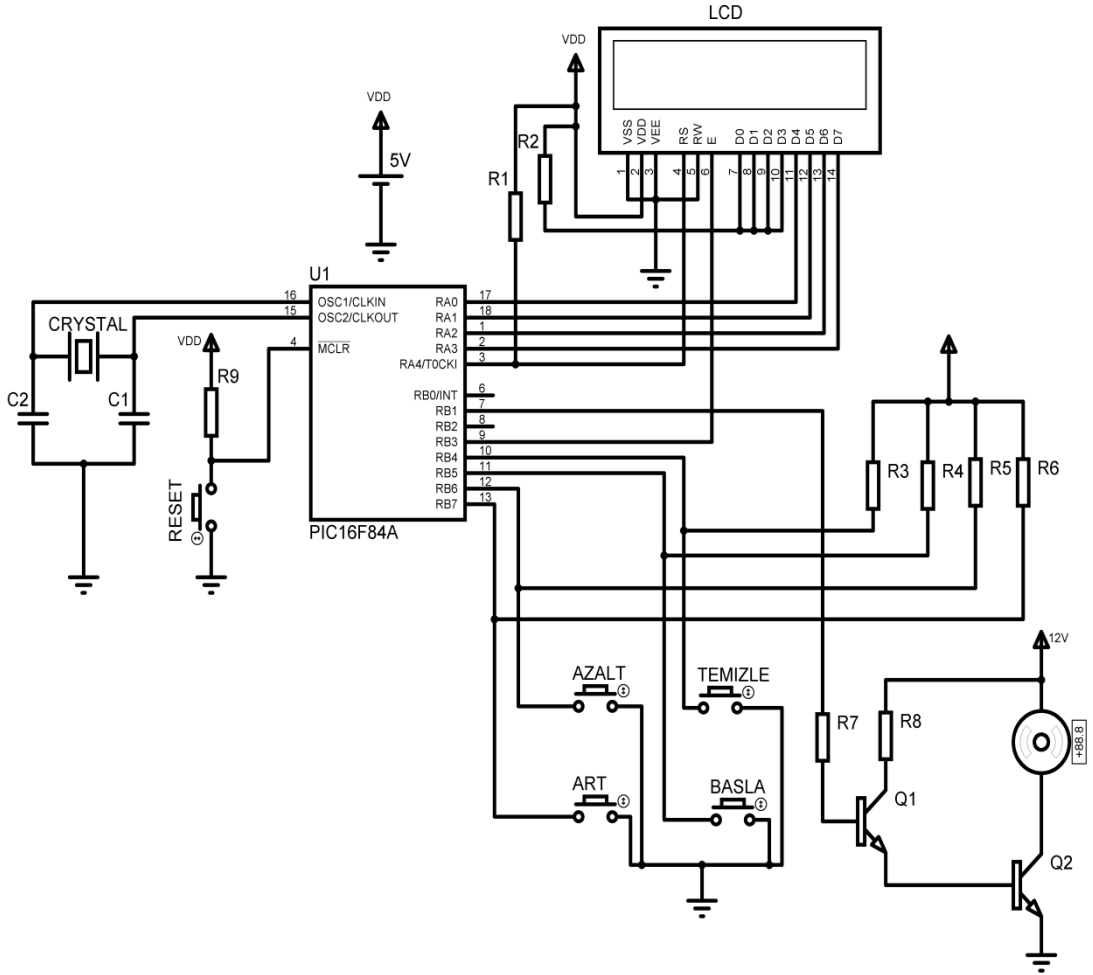

Şekil 4.2: DC motor devir ayar devresi

4.2.3. Akış Diyagramı

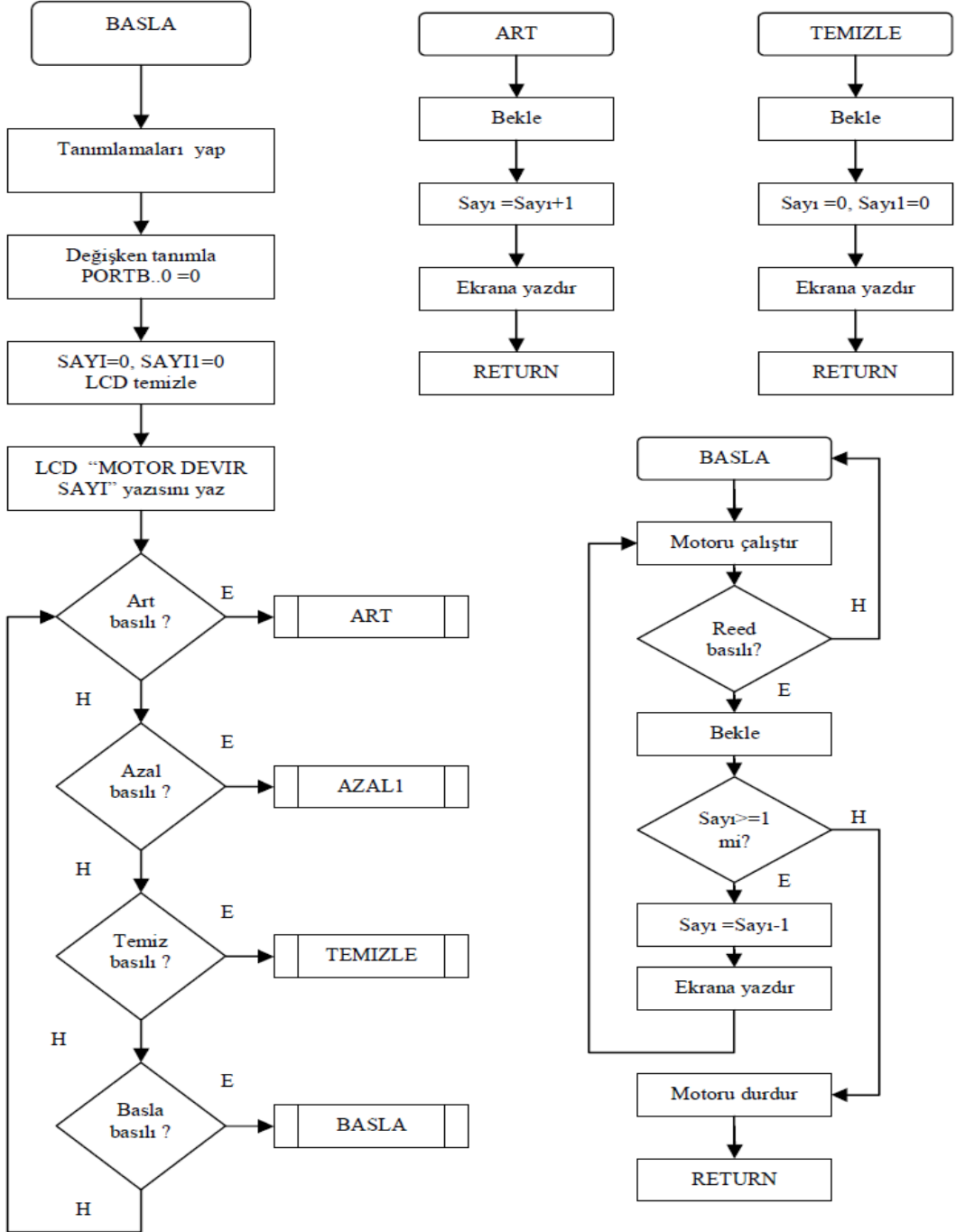

Tablo 4.2: DC motor devir ayarlama devresi programı akış diyagramı

4.2.3. Devrenin Asm Programı

```
'=====
DEFINE LCD_DREG PORTA           'LCD data portu = PortA
DEFINE LCD_DBIT 0               'data bitlerin başlangıcı = 0
DEFINE LCD_RSREG PORTA         'RS = PortA
DEFINE LCD_RSBIT 0              'RS = PortA.0
DEFINE LCD_EREG PORTB          'E = PortB
DEFINE LCD_EBIT 3               'E = PortB.3
DEFINE LCD_LINES 2              '2 satır aktif
DEFINE LCD_BITS 4                '4 bitlik veri yolu
SAYI VAR BYTE                    'SAYI değişkenini tanımla
SAYII VAR BYTE                   'SAYII değişkenini tanımla

        PAUSE 100                 '100 ms'lik gecikme LCD'nin açılmasını bekle
        SAYI=0
        SAYII=0
        LCDOUT $FE, 1              'LCD'nin ekranını sil
        LCDOUT "MOTOR SARIM SAYI:",#SAYII
        LCDOUT $FE, $C0, #SAYI

BAS:
        IF PORTB.7=0 THEN GOSUB ART           'ART butonu basılı mı?
        IF PORTB.6=0 THEN GOSUB AZAL1        'AZAL butonu basılı mı?
        IF PORTB.5=0 THEN GOSUB BASLA        'BASLA butonu basılı mı?
        IF PORTB.4=0 THEN GOSUB TEMIZLE      'TEMIZLE basılı mı?
        GOTO BAS                             'Hiçbir butona basılı değil BAS etiketine geri dön

ART: '=====
        PAUSE 50                       '50 ms bekle
        SAYI = SAYI+1                   'SAYI değişkenini bir arttır.
        SAYII = SAYI                    'SAYII'e aktar
        LCDOUT $FE,1                     'LCD'ye yazdır
        LCDOUT "MOTOR SARIM SAYI:", #SAYII
        LCDOUT $FE, $C0, #SAYI
        RETURN

AZAL1: '=====
        PAUSE 50
        IF SAYI<=0 THEN GOTO CIK1        'Sayı 0'a eşitse geri dön
        SAYI= SAYI-1                      'değilse sayıyı azalt
        SAYII= SAYI
        LCDOUT $FE, 1                     'Ekranı yazdır
```



```

LCDOUT "MOTOR SARIM SAYI:", #SAYI1
LCDOUT $FE, $C0, #SAYI

CIK1:
    RETURN

TEMIZLE: '=====
    PAUSE 50
    SAYI1= 0                                'Değişkenleri sıfırla
    SAYI= 0
    LCDOUT $FE, 1                            'Ekрана yazdır
    LCDOUT "MOTOR SARIM SAYI:", #SAYI1
    LCDOUT $FE, $C0, #SAYI
    RETURN

BASLA: '=====
    PORTB.1=1                                'Motoru çalıştır
    IF PORTB.0=1 THEN GOTO BASLA              'Motor bir tur attı mı?
    PAUSE 50                                  'Evet 50ms bekle
    IF SAYI>=1 THEN GOTO DEVAM                'Sayı 0 dan büyük mü?
    PORTB.1=0                                  'Hayır motoru durdur
    RETURN                                      'Alt programdan çık

DEVAM:                                        'Evet sayı 0 dan büyük
    SAYI= SAYI-1                              'Sayıyı azalt
    LCDOUT $FE,1                              'Ekranı temizle
    LCDOUT "MOTOR SARIM SAYI:", #SAYI1        'Ekрана yazdır
    LCDOUT $FE,$C0,#SAYI
    GOTO BASLA                                'BASLA etiketine geri dön

    END
=====


```

Devrede dört tane buton kullanılmıştır. ART butonu devir sayısını artırmak için kullanılır. Devre ilk çalıştırıldığında LCD'nin ilk satırında "MOTOR DEVİR SAYISI" ve ikinci satırında da devir sayısı bulunur.


AZALT butonu devir sayısı azaltılır. TEMIZLE butonu ile de devir sayısı resetlenir. Devir sayısı ayarlandıktan sonra BASLA butonuna basıldığında motor çalışmaya başlar. Motorun attığı her tur reed röle ile belirlenir. Motorun her turunda reed röle kapanır ve motorun devir sayısı 1 azalır. Bu LCD ekranında da gözlenebilir. Devir sayısı 0'a indiğinde motor durmaktadır. Uygulama devresinde reed rölenin yerine bir buton kullanılmıştır.

4.3. Çizgi Takip Eden Robot Uygulama Devresi


Hızla gelişen günümüz teknolojisi ile beraber birçok alanda insan gücüne olan ihtiyaç azalmıştır. Akıllı cihazların geliştirilmesiyle insan gücünün yerini robotlar almıştır. Robotlar sanayinin tüm alanlarına ve hatta günlük yaşantımıza girmiştir. Çizgi takip eden robot şekil 4.3' te gösterildiği gibi siyah çizgiyi takip etmektedir. Robot sistemi, algılama, karşılaştırma, kontrol ve hareket sisteminden oluşur (Şekil 4.4).

 

Şekil 4.3: Çizgi takip eden robot hattı

 


Şekil 4.4: Robot sisteminin blok diyagramı

 

Resim 4.1: Çizgi izleyen robot resimleri

4.3.1. Algılama Sistemi

Algılama sistemi çizgi sensöründen oluşur. Çizgi sensörü bir kızıl ötesi LED ve bir foto transistörden oluşur. Çizgi sensörü olarak CNY 70 entegresi de kullanılabilir. CNY 70 entegresi Resim 4.2’de gösterildiği gibi bir fototransistör ve kızıl ötesi LED’den oluşur.

 

Resim 4.2: CNY70 optik sensörü

Algılama sisteminde kızıl ötesi LED, zemine sürekli ışık tutar. Işık yerden fototransistöre yansır.

Eğer ışık beyaz zeminden yansımış ise fototransistör üzerine fazla ışık düşer. Yansıma siyah zeminde gerçekleşirse siyah renk ışık emdiği için daha az ışık yansır.


Fototransistörler BJT'lerden farklı olarak beyz girişine sahip değildir. Bu transistörler beyze ışık geldiğinde iletme geçer. Siyah zemindeki zayıf yansımadan dolayı transistör ya iletme geçmez ya da çok küçük sızıntı akımı akıtır. Beyaz zeminde ise transistör güçlü yansımadan dolayı iletme geçer.

4.3.2. Karşılaştırma Sistemi

Karşılaştırıcı olarak devrede OP-AMP kullanılmıştır. Algılama sisteminden elde ettiğimiz beyaz ve siyah renkler arasındaki gerilim farkını PIC mikrodenetleyicinin anlayacağı lojik ifadelerle dönüştürmek gerekir. Şekil 4.5'te gösterildiği gibi algılama devresine karşılaştırıcı devresi ilave edilir. OP-AMP olarak LM324 entegresi kullanılmıştır ve OP-AMP'ın beslemesi +5V, 0V olarak yapılmalıdır yani simetrik besleme yapılmaz.

Siyah çizgide, yansıma az olduğundan fototransistör kesimde olur ve OP-AMP'ın (-) girişine uygulanan gerilim (Bu gerilim 5V'a eşittir.), referans geriliminden daha büyük olduğundan çıkış gerilim 0V'tur. PIC'in portuna uygulanan gerilim lojik 0 olur.

Beyaz çizgide, yansıma fazla olduğundan fototransistör iletme geçer ve OP-AMP'ın (-) girişine uygulanan gerilim (Bu gerilim 0V'a eşittir.), referans geriliminden küçük olduğundan çıkış gerilim +5V'tur. PIC'in portuna uygulanan gerilim lojik 1 olur.

 

Şekil 4.5: Çizgi takip eden robot devresi programı akış diyagramı karşılaştırma devresi


Karar verme sisteminde, PIC 16F84 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Sensörlerin çizgide olma durumu aşağıda açıklanmıştır. Sistemde üç adet sensör kullanılmıştır.

- Sensör2 siyah çizgi üzerinde, sensör1 ve sensör2 beyaz zeminde ise çizgi robotun tam ortasından geçer. Bu durumda her iki motorda ileri yönde hareket eder.
- Sensör1 siyah çizgi üzerinde ise soldaki motor duracak, sağdaki motor çalışacaktır.
- Sensör3 siyah çizgi üzerinde ise sağdaki motor duracak, soldaki motor çalışacaktır. Hangi sensör siyah çizgi üzerinde ise o yöndeki motor durmalıdır veya yavaşlamalıdır.

4.3.3. Kullanılan Malzemeler

- PIC 16F84A 4 Mhz mikrodenetleyici
- C1 = C2 = 22pf , X1= 4Mhz kristal
- R1= R4 = R7 = 270Ω
- R2= R5= R8= R13= 10K
- R3= R6= R9= R10= R11= R12= 470Ω
- Q1 = Q2= BD139, 12V DC motor
- RV1= 20K potansiyometre

4.3.5. Akış Diyagramı

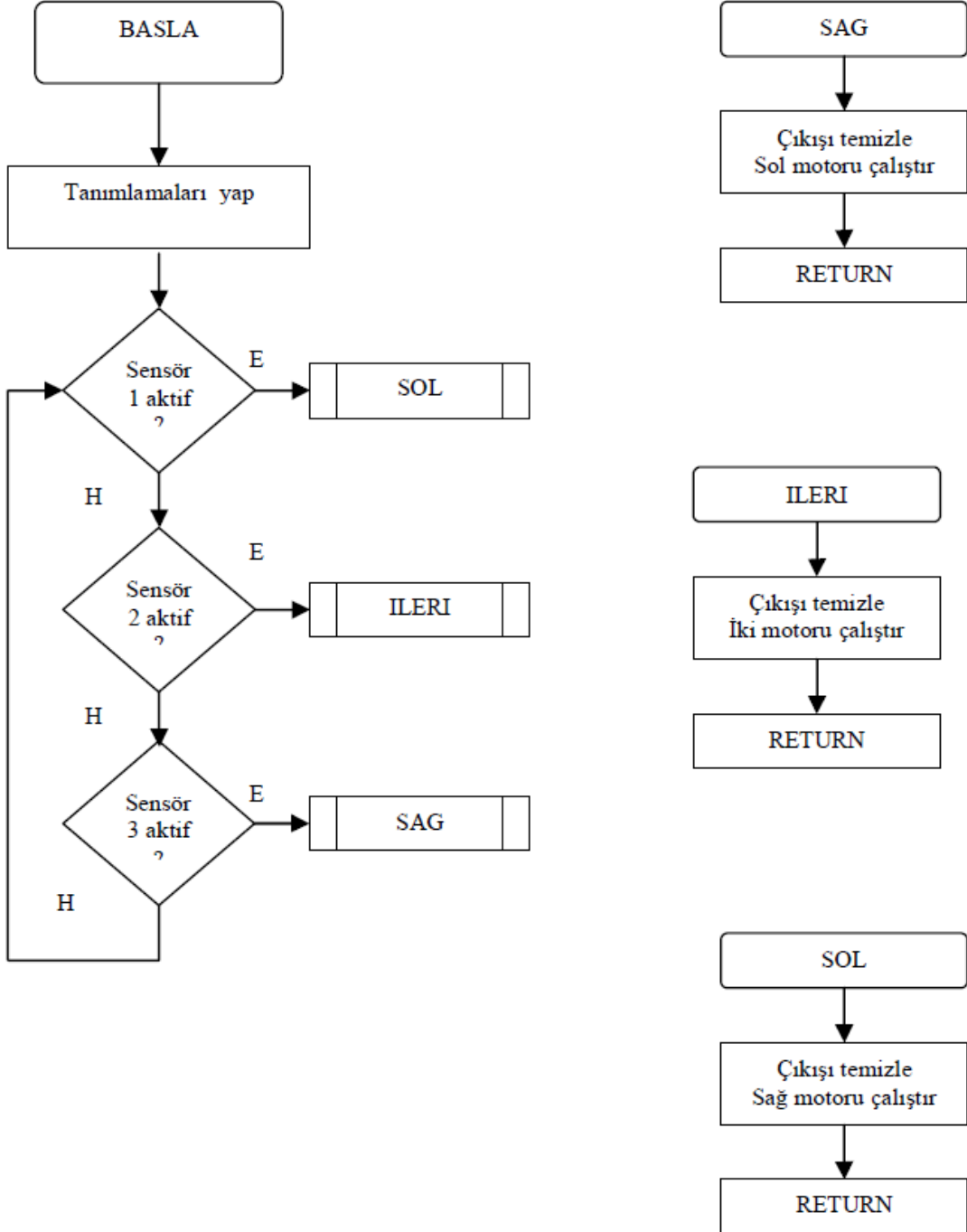

Tablo 4.3: Çizgi takip eden robot devresi programı akış diyagramı

4.3.6. Asm Programı

SAY VAR BYTE

```
***GIRISLERI TANIMLADIK*****
INPUT PORTA.1           'soldaki cny70
INPUT PORTA.2           'ortadaki cny70
INPUT PORTA.3           'sağdaki cny70

***ÇIKISLARI TANIMLADIK*****
OUTPUT PORTB.1          'sol motor ileri
OUTPUT PORTB.2          'sol motor geri
OUTPUT PORTB.3          'led çıkışı
OUTPUT PORTB.4          'ikaz için

**ISLEM KOLAYLIGI ICIN PORT ISIMLERINI SEMBOLLERE DONUSTURDUK**
SYMBOL SOLCNY =PORTA.0
SYMBOL ORTACNY =PORTA.1
SYMBOL SAGCNY =PORTA.2
SYMBOL SOLILERI=PORTB.0
SYMBOL SAGILERI=PORTB.1
SYMBOL LED=PORTB.2
SYMBOL IKAZ=PORTB.4

***ILK HAREKET*****
BASLANGIC:
GOTO DUZGIT

***ANA DONGU*****
ANA:
IF ORTACNY=0 THEN SIFIRLA_ORTA 'eğer orta beyazsa yalpalı git
IF SOLCNY=0 THEN SIFIRLA_SOL
IF SAGCNY=0 THEN SIFIRLA_SAG
ALT:
IF ORTACNY=1 THEN A1           'eğer orta siyahsa A1'e git
A1:
IF SOLCNY=1 THEN A2           'eğer sol siyahsa A2'ye git
A2:
IF SAGCNY=1 THEN A3           'eğer sağ siyahsa A3'e git
GOTO ANA

***ALT RUTINLER*****
SIFIRLA_ORTA:                 'eğer orta beyazsa iki motoru çalıştır
```

```

SAY=0
GOTO YALPALA

SIFIRLA_SOL:                                'eger sol beyazsa sol motoru calistir
SAY=0
GOTO SOLA_DON

SIFIRLA_SAG:                                'eger sag beyazsa sag motoru calistir
SAY=0
GOTO SAGA_DON

SOLA_DON:
IF SOLCNY=SAGCNY THEN DUZGIT
HIGH SAGILERI                                'yalniz sag motoru calistirtirsa
LOW SOLILERI
GOTO ANA                                    'ana program bloğuna geri doner

SAGA_DON:
IF SAGCNY=SOLCNY THEN DUZGIT
HIGH SOLILERI                                'yalniz sol motoru calistirtir
LOW SAGILERI
GOTO ANA                                    'ana program bloğuna geri doner

DUZGIT:
HIGH SOLILERI                                'her iki motoru da calistirtirsa duz der
HIGH SAGILERI
GOTO ANA                                    'ana program bloğuna geri doner

A3:
IF SAY=20 THEN DURDUR                        'eger 50 kez arayip çizgi bulamazsa
SAY=SAY+1
HIGH SOLILERI
HIGH SAGILERI
GOTO ARAMA

YALPALA:
IF ORTACNY=SOLCNY THEN SOLA_DON
IF ORTACNY=SAGCNY THEN SAGA_DON
HIGH SOLILERI
LOW SAGILERI
PAUSE 100
HIGH SAGILERI
LOW SOLILERI

```

PAUSE 100
GOTO ANA

ARAMA:

HIGH IKAZ
PAUSE 50
LOW IKAZ
PAUSE 50
GOTO ANA

DURDUR:

HIGH LED
PAUSE 50
LOW LED
PAUSE 100
HIGH LED
PAUSE 50
LOW LED
PAUSE 100
HIGH LED
PAUSE 50
LOW LED
PAUSE 100

LOW SOLILERI
LOW SAGILERI
END

UYGULAMA FAALİYETİ

- Voltmetre uygulama devresi,
- DC motor devir ayar uygulama devresi,
- Çizgi takip eden robot uygulama devresi yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kurulacak sistem için ihtiyaçları tespit ediniz.	➤ Kullandığımız devre elemanlarının özelliklerini internetten araştırınız.
➤ İhtiyacı karşılayacak mikrodenetleyiciyi seçiniz.	➤ Mikrodenetleyici olarak PIC 16F877A veya PIC 16F84A kullanınız.
➤ Analog veri için gerekli hesaplamaları yapınız.	➤ Matematiksel işlemleri dikkatli şekilde yapınız.
➤ Sistemin mikrodenetleyici programını yazınız.	➤ Programı yazdıktan sonra MPLAB ile PROTEUS programlarında deneyiniz.
➤ Programı mikrodenetleyiciye yükleyiniz.	➤ Programı mikrodenetleyiciye yüklerken kullanılan pic programlayıcıya uygun yazılım kullanınız.
➤ Çevre elemanları ve analog veri sağlayan elemanlar ile devreyi kurunuz.	➤ Devrenin montajını yapmadan önce breadboard üzerinde kurarak deneyiniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için **Evet**, kazanamadıklarınız için **Hayır** kutucuklarına (X) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. Kurulacak sistem için ihtiyaçları tespit edebildiniz mi?		
2. İhtiyacı karşılayacak mikrodenetleyiciyi seçebildiniz mi?		
3. Analog veri için gerekli hesaplamaları yapabildiniz mi?		
4. Sistemin mikrodenetleyici programını yazabildiniz mi?		
5. Programı mikrodenetleyiciye yükleyebildiniz mi?		
6. Çevre elemanları ve analog veri sağlayan elemanlar ile devreyi kurabildiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

- 1.() PicBasic programlama dilinde ADCIN komutu ile analog girişler kontrol edilir.
- 2.() Voltmetre devresinde potansiyometre üzerinde gerilim ölçülür.
- 3.() Kullanılan LCD' ler üç satırlıktır.
- 4.() Motor deviri ayarlanırken butonlar kullanılır.
- 5.() Çizgi izleyen robot devresinde beyaz çizgi kullanılmıştır.
- 6.() CNY70 ısı sensörüdür.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Fiziksel büyüklüklere benzeyen sinyallere ne denir?
A) Dijital sinyal
B) Analog sinyal
C) Testere dişi sinyal
D) Kare sinyal
2. Aşağıdakilerden hangisi DAC işlemlerinde kullanılan yöntemlerden değildir?
A)Ağırlık dirençli
B)R-2R merdiven tipi
C)Karşılaştırmacı
D)PWM
3. CALL GECIKME komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gecikme alt programına gider.
B) Gecikme alt programını siler.
C) Gecikme alt programını taşır.
D) Gecikme alt programından geri döner.
4. 10V'luk tepe değerine sahip bir PWM sinyalinin darbe genişliği %50 ise ortalama gerilim nedir?
A)10V
B)5V
C)20V
D)2.5V
5. PIC16F877 entegresinin maksimum osilatör frekansı nedir?
A) 10MHz
B) 4MHz
C) 8MHz
D) 20MHz
6. CLRF PORTB komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) PORTB' yi taşı.
B) PORTB' yi birle.
C) PORTB' yi sıfırla.
D) PORTB' yi kapat.

7. PWM sinyalin hangi özelliğini deęiřtirir?
A) Frekans
B) Dalga geniřlięi
C) Periyot
D) Genlik
8. LM35 sensörü her sıcaklık deęiřiminde hangi büyüklüęü deęiřtirir?
A) Akım
B) Direnç
C) Gerilim
D) Güç
9. PAUSE komutunun iřlevi ařaęıdakilerden hangisidir?
A) msn cinsinden zaman gecikmesi saęlar.
B) Programı hızlandırır.
C) Programı durdurur.
D) sn cinsinden gecikme saęlar.
10. 10. Çizgi izleyen robot devresinde kaç adet optik sensör kullanılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

DEęERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlıř cevap verdięiniz ya da cevap verirken tereddüt ettięiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doęru ise bir sonraki modüle geçmek için öęretmeninize bařvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Yanlış
4	Doğru
5	Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Yanlış
4	Yanlış
5	Doğru
6	Yanlış
7	Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Yanlış
3	Doğru
4	Yanlış
5	Doğru
6	Doğru
7	Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Yanlış
4	Doğru
5	Yanlış
6	Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1	B
2	C
3	A
4	B
5	D
6	C
7	B
8	C
9	A
10	C

KAYNAKÇA

- MEGEP, Mikrodenetleyici ile Analog İşlemler, Ankara, 2007.